



**Università degli Studi di Bergamo**

---

SCUOLA DI INGEGNERIA  
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

## **Laboratorio di Elettronica**

Relazione esperienza di laboratorio 4

Prof.  
**Luigi Gaioni**

Candidati  
**Giulia Allievi**  
Matricola 1058231

**Martina Fanton**  
Matricola 1059640



# Relazione attività di laboratorio 4

## Introduzione

Nei circuiti analizzati durante questo laboratorio sono presenti diodi, amplificatori operazionali e un nuovo circuito integrato, il timer 555.

Nella figura 4.1 a sinistra, si può vedere la numerazione e la denominazione di ciascun pin di questo componente. Per capire quali sono i terminali, sul package è presente una mezza luna in corrispondenza del pin numero 1 e poi la numerazione prosegue in senso antiorario. Invece nella stessa figura a destra si possono notare i componenti interni di questo circuito integrato e in particolare della tipologia di timer LM555, ovvero quella che abbiamo utilizzato durante questo laboratorio. Il nome del timer 555 è dovuto al fatto che nel suo schema interno sono presenti tre resistenze in serie da  $5\text{ k}\Omega$  l'una.

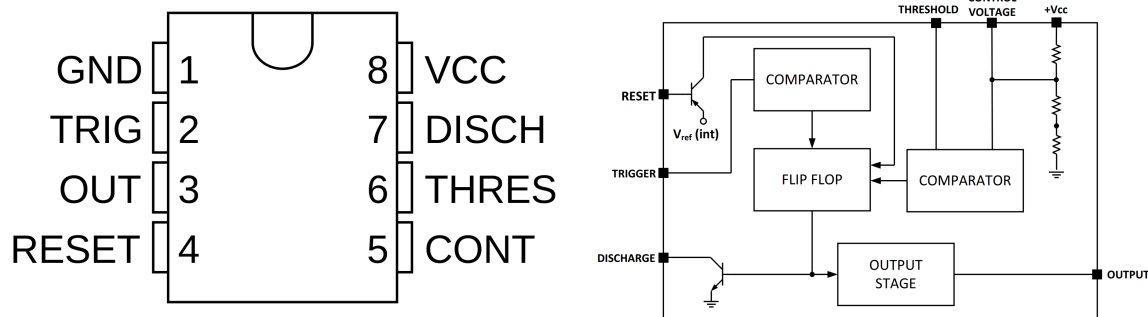


Figura 4.1: Package (a sinistra) e contenuto (a destra, fonte: [datasheet](#) del LM555) del timer 555.

Questo componente richiede un'alimentazione singola per poter funzionare correttamente: la tensione positiva  $V_{CC}$  va collegata al pin 8, mentre la massa al pin 1.

Il timer 555 può essere utilizzato in due modalità: astabile oppure monostabile. In questo laboratorio abbiamo utilizzato la seconda configurazione, che è rappresentata nella figura 4.2.

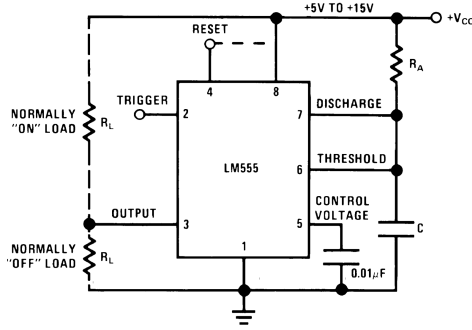


Figura 4.2: Configurazione monostabile del timer LM555 (fonte: [datasheet](#) del LM555).

## 4.1 Circuito 1: circuito monostabile con trigger di Schmitt

### 4.1.1 Schema del circuito e Funzione di Trasferimento

Questo circuito (in figura 4.3) è stato ottenuto apportando delle modifiche all'oscillatore analizzato nel precedente laboratorio. In particolare sono stati aggiunti un diodo (con il catodo collegato a massa e con l'anodo collegato alla reazione negativa) e una rete di filtraggio (situata all'ingresso non invertente dell'amplificatore e collegata al circuito tramite un ulteriore diodo). Entrambi i diodi utilizzati sono di tipo 1N4148.

Per riuscire a visualizzare correttamente tutti i segnali sull'oscilloscopio, abbiamo sostituito l'amplificatore  $\mu A741$  utilizzato nei precedenti laboratori con un OPAMP di tipo TL071, perché abbiamo osservato sperimentalmente che era più performante per questo particolare circuito.

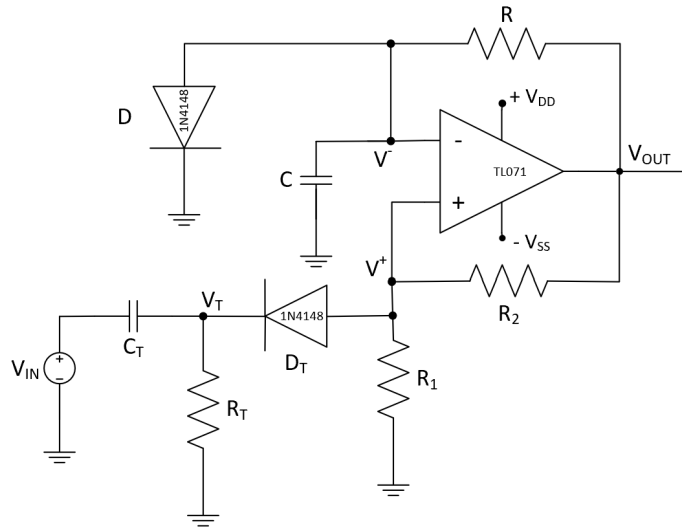


Figura 4.3: Schema del circuito monostabile con trigger di Schmitt.

È un circuito *monostabile* (detto anche *one-shot*) perché presenta uno stato stabile, ovvero quello in cui la tensione di uscita  $V_{OUT}$  si trova a un valore pari a  $V_{DD}$ , ma può andare allo stato instabile in seguito ad uno stimolo esterno ed in uscita si avrà un impulso negativo fino a  $V_{SS}$  con una durata definita. Questa durata dipende dal processo di carica del condensatore verso il valore di  $V_{SS}$  e questo processo viene interrotto quando viene raggiunta la soglia  $V_L^+$ . Difatti la tensione sul condensatore può essere calcolata come:

$$V_C(t) = V^-(t) = V_{SS} + (0.7 - V_{SS}) \cdot e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}$$

dove  $t_0$  è l'istante in cui si ha il fronte di discesa del segnale in ingresso  $V_{IN}$  e l'inizio del processo di carica del condensatore verso il valore  $V_{SS}$ , mentre  $\tau$  corrisponde alla costante di tempo data da:

$$\tau = R \cdot C.$$

Da questa equazione si può ricavare la formula della durata dell'impulso negativo in uscita, sostituendo:

$$t \rightarrow T_A; \quad t_0 \rightarrow 0 \text{ s}; \quad V^-(t) \rightarrow V_L^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{SS};$$

$$\Rightarrow T_A = \tau \cdot \ln\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \quad \text{se } |V_{SS}| \gg 0.7 \text{ V}$$

Terminato quest'intervallo di tempo, il circuito ritornerà automaticamente dallo stato instabile al suo stato stabile. Il circuito rimane al suo stato stabile fin quando non sarà nuovamente perturbato dall'esterno. I circuiti monostabili sono utili per realizzare dei temporizzatori.

### 4.1.2 Analisi e dati sperimentali

Per poter costruire il circuito sulla breadboard, per prima cosa sono stati scelti i valori dei componenti da utilizzare. Nel caso delle resistenze, le loro misure sono state riportate nella tabella 4.1, mentre per i condensatori sono state utilizzate delle capacità di valore nominale di 150 nF per C e di 1 nF per  $C_T$ .

	Valore nominale	Valore misurato
<b>R</b>	12 k $\Omega$	11.882 k $\Omega$
<b>R<sub>1</sub></b>	12 k $\Omega$	11.934 k $\Omega$
<b>R<sub>2</sub></b>	12 k $\Omega$	11.950 k $\Omega$
<b>R<sub>T</sub></b>	12 k $\Omega$	11.894 k $\Omega$

Tabella 4.1: Misure delle resistenze utilizzate per il circuito.

Una volta costruito il circuito (figura 4.4), è stato alimentato con una tensione duale di  $\pm 10 \text{ V}$  e poi gli è stato fornito in ingresso un segnale a onda quadra (detto segnale di trigger) con duty cycle del 20% e frequenza di 100 Hz. Abbiamo scelto il valore di duty cycle più piccolo che il generatore di forme d'onda può erogare perché nell'intervallo di tempo in cui l'onda quadra è bassa, il condensatore deve scaricarsi fino a  $V_L^+$  e quindi caricarsi fino a  $+0.7 \text{ V}$ . Dato che tutto questo non avviene istantaneamente, ma ad una velocità legata a  $\tau$ , affinché il circuito funzioni correttamente è necessario che l'onda quadra stia al livello logico basso per un tempo sufficiente. La tensione picco-picco utilizzata è di 10 V.

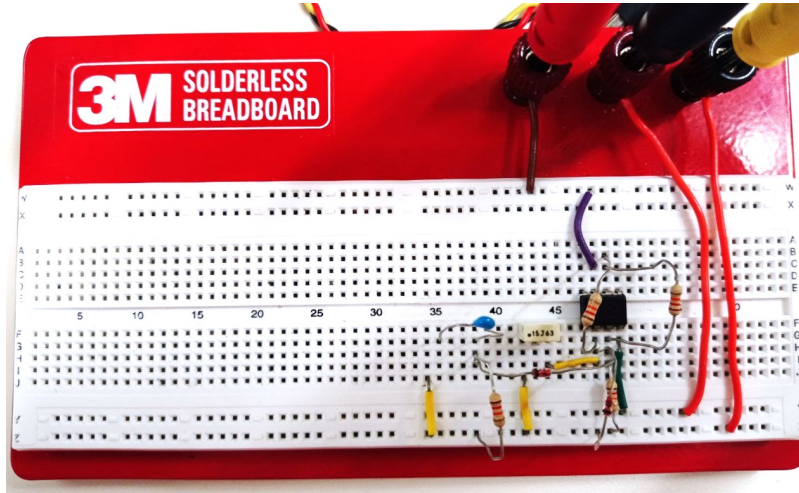


Figura 4.4: Fotografia del circuito monostabile con trigger di Schmitt realizzato in laboratorio.

Nella figura 4.5 sono mostrati il segnale in ingresso  $V_{IN}$  (in giallo, CH1) e il segnale in uscita  $V_{OUT}$  (in azzurro, CH2). È stata effettuata anche la misura di  $T_A$  utilizzando i cursori dell'oscilloscopio, così da poterla confrontare con il risultato teorico.

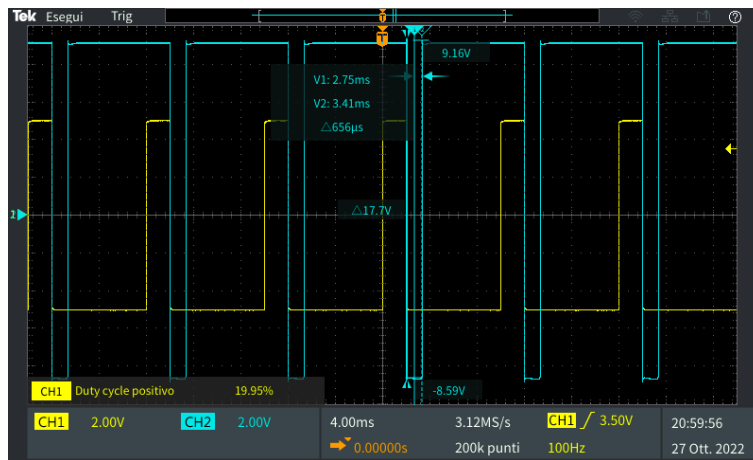


Figura 4.5: Confronto di  $V_{IN}$  (CH1) con  $V_{OUT}$  (CH2) e misura di  $T_A$  con cursori.

Successivamente, abbiamo utilizzato le formule descritte nella sezione precedente per verificare la correttezza della misura della durata dell'impulso negativo in uscita ( $T_A$ ) ottenuta con l'oscilloscopio:

$$T_A = \tau \cdot \ln\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 1.8 \text{ ms} \cdot \ln\left(1 + \frac{12 \text{ k}\Omega}{12 \text{ k}\Omega}\right) = 1.248 \text{ ms}$$

con  $\tau = R \cdot C = 12 \text{ k}\Omega \cdot 150 \text{ nF} = 1.8 \text{ ms}$

La verifica è quindi soddisfatta perché l'oscilloscopio misura una durata dell'impulso di 1.312 ms, dunque l'errore tra i due valori è circa del 4%. Questa percentuale di errore è causata in parte anche

dall'imprecisione della strumentazione utilizzata. Infatti, con il generatore di forme d'onda è stata applicata in ingresso un'onda quadra con duty cycle pari al 20%, mentre l'oscilloscopio ne rileva un valore di 19.95% (in figura 4.5) e quindi leggermente inferiore.

Abbiamo poi confrontato la durata dell'impulso negativo in uscita  $T_A$  con la durata dell'impulso negativo in ingresso  $T_B$ , calcolata come:

$$T_B = (1 - \delta) \cdot T = (1 - 20\%) \cdot 10 \text{ ms} = 8 \text{ ms}$$

$$\text{con } f = 100 \text{ Hz} \Rightarrow T = \frac{1}{f} = 10 \text{ ms}$$

Come ci si aspetta dalla teoria, si ottiene che  $T_B \gg T_A$ , quindi il condensatore riesce a eseguire il ciclo di carica in tempo, di conseguenza il circuito funzionerà correttamente.

Terminata l'analisi sulla durata dell'impulso negativo, sono stati confrontati i segnali delle tensioni in ingresso e in uscita rispetto a quelle presenti sugli ingressi dell'OPAMP e a quella presente nel nodo  $V_T$ . Riportiamo di seguito i grafici più significativi per l'analisi del circuito.

Per quanto riguarda la tensione sull'ingresso non invertente  $V^+$ , essa varia tra  $V_L^+$  e  $V_H^+$  e, come si può notare dalla figura 4.6, questi due valori non sono simmetrici. Questo succede perché:

- se  $V_{OUT}$  è negativa (ovvero pari a  $V_{SS}$ ) si ha che il diodo  $D_T$  è spento e quindi:

$$V_L^+ = \frac{V_{SS}}{2} = \frac{-10 \text{ V}}{2} = -5 \text{ V};$$

- se  $V_{OUT}$  è positiva (ovvero pari a  $V_{DD}$ ) si ha che il diodo  $D_T$  è acceso e quindi:

$$V_H^+ = \frac{V_{DD}}{3} = \frac{10 \text{ V}}{3} = 3.33 \text{ V}.$$

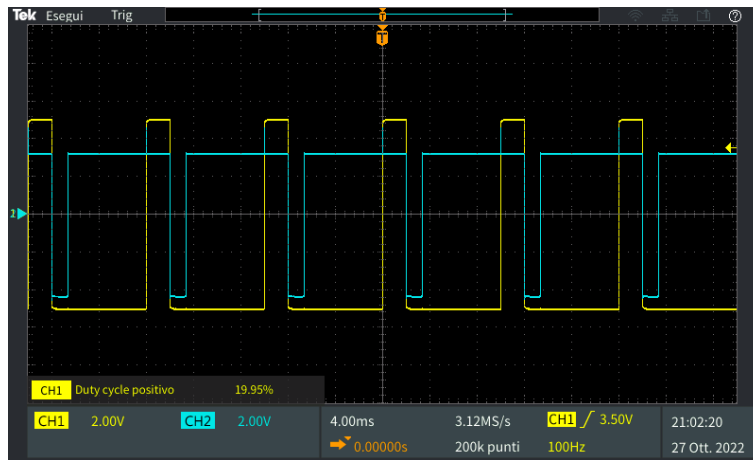


Figura 4.6: Confronto di  $V_{IN}$  (CH1) con  $V^+$  (CH2).

Se confrontiamo le tensioni all'ingresso non invertente ed in uscita, vediamo che entrambe hanno lo stesso andamento, ma la tensione  $V_{OUT}$  è limitata dalle alimentazioni mentre la tensione  $V^+$  è limitata dalle due soglie del trigger di Schmitt,  $V_L^+$  e  $V_H^+$ .

(foto)

Invece la tensione sull'ingresso invertente  $V^-$ , corrispondente alla tensione sul condensatore  $C$  ( $V_C$ ), è

foto oscilloscopio con  $V^+$  e  $V_{out}$

stata rappresentata nella figura 4.7 e presenta un andamento nel tempo simile ad un treno di impulsi negativi.

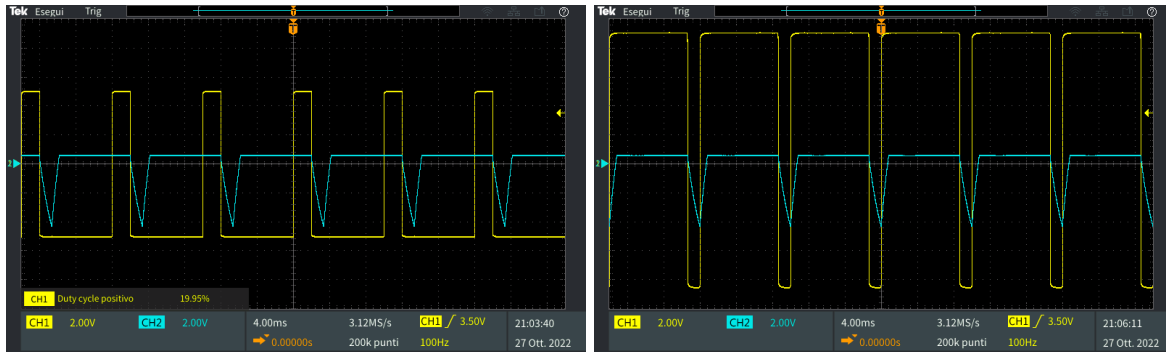


Figura 4.7: Confronto di  $V^-$  (CH2) con  $V_{IN}$  (CH1, a sinistra) e con  $V_{OUT}$  (CH1, a destra).

Analizziamo ora le tensioni  $V_T$  e  $V_{IN}$ . Il sottocircuito a sinistra del diodo  $D_T$  si comporta come un derivatore della tensione in ingresso, a patto di lavorare ad una frequenza molto minore della frequenza di taglio. La frequenza di taglio del filtro è:

$$f_T = \frac{1}{2\pi \cdot R_T \cdot C_T} = \frac{1}{2\pi \cdot 12\text{ k}\Omega \cdot 1\text{ nF}} = 13.263\text{ kHz}$$

Dato che il nostro circuito lavora ad una frequenza di 100 Hz, la condizione  $f_T \gg f$  è rispettata, pertanto al nodo  $V_T$  avremo la derivata della tensione del nodo  $V_{IN}$ . In figura ?? è mostrato l'andamento nel tempo delle due tensioni.

(foto)

Nella figura successiva, sono mostrate tutte le tensioni che abbiamo misurato in precedenza, ottenute simulando il circuito su un periodo di tempo dell'onda quadra. Anche su questo grafico possiamo ritrovare tutte le considerazioni fatte per i grafici precedenti, ad eccezione dell'istante iniziale, perché il simulatore inizializza tutti i nodi a 0 V.

foto oscilloscopio con  $V_T$  e  $V_{in}$  e  $V_{out}$

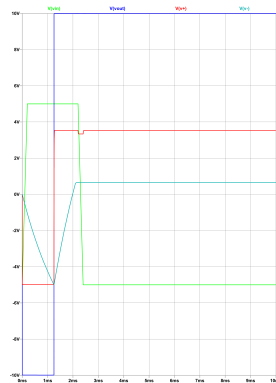


Figura 4.8: Confronto di  $V_{IN}$ ,  $V_{OUT}$ ,  $V^+$  e  $V^-$ .

Infine, è stato considerato lo stato stabile di questo circuito, che consiste nell'aggiungere al circuito del precedente laboratorio soltanto il diodo  $D$  ottenendo il circuito in figura 4.9. Per questa analisi sono



stati mantenuti invariati i valori dei componenti utilizzati. Inoltre, al circuito risultante non si applica nessun segnale in ingresso.

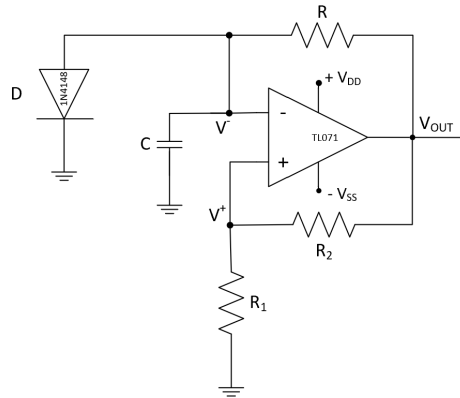


Figura 4.9: Schema del circuito nello stato stabile.

Analizzando il segnale sull'ingresso invertente dell'OPAMP,  $V^-$ , si può notare che questa tensione presenta una fase iniziale di carica e poi, una volta raggiunti gli  $0.7\text{ V}$ , viene bloccata poichè è stato raggiunto il valore della tensione ai capi del diodo e quindi esso si accende, impedendo alla capacità di continuare a caricarsi (la corrente che prima fluiva nel condensatore e lo caricava, ora andrà a massa attraverso il diodo acceso). Invece il segnale in uscita,  $V_{OUT}$ , rimane al valore dell'alimentazione positiva  $V_{DD}$  e quindi non riesce a commutare, siccome  $V^-$  non riesce mai a superare la soglia  $V_H^+$ . Quindi, questo circuito rimane nello stato stabile e non oscilla. Il grafico è riportato in figura 4.10.

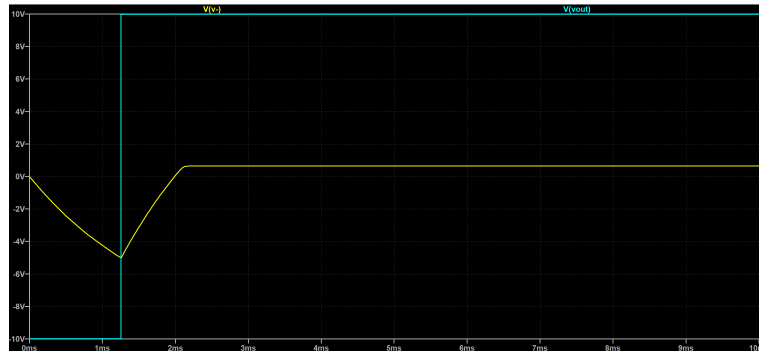


Figura 4.10: Confronto di  $V^-$  (CH1) con  $V_{OUT}$  (CH2) nello stato stabile.

Per poter rendere questo circuito monostabile, è necessario che la soglia  $V_H^+$  risulti inferiore rispetto a  $V^-$ , in modo da avere una transizione su  $V_{OUT}$ . Per avere questo effetto è necessario collegare sull'ingresso non invertente dell'OPAMP la rete che funziona come derivatore.

aggiornare  
foto con-  
fronto con  
oscilloscopio

## 4.2 Circuito 2: circuito monostabile con NE555

### 4.2.1 Schema del circuito e Funzione di Trasferimento

Un circuito monostabile può anche essere realizzato utilizzando un circuito integrato, il timer 555. Nella figura seguente (figura 4.11) è mostrato il package del NE555 con i nomi e la funzione di ogni terminale, oltre che alle connessioni fra i vari componenti.

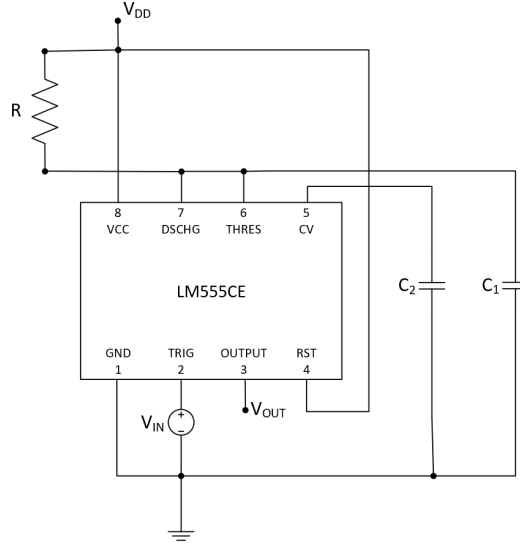


Figura 4.11: Schema del circuito monostabile con NE555.

In questa modalità, quando al pin 2 viene applicato un trigger negativo (che fa passare la tensione di questo pin dal livello logico alto a quello basso), l'uscita da bassa rimane alta per un periodo di tempo che dipende dalla rete collegata ai pin 6 e 7, dopodichè ritorna bassa e rimane a questo valore fin quando non arriva un nuovo trigger.

L'intervallo di tempo in cui l'uscita rimane alta è dettato dal processo di carica del condensatore  $C_1$ : quando arriva il trigger negativo sul pin 2, l'uscita del NE555, corrispondente al pin 3, diventa alta e il condensatore  $C_1$  si carica attraverso la resistenza  $R$ . Il processo di carica continua fin quando la tensione ai capi della capacità raggiunge la tensione di  $2/3 V_{DD}$ , questo valore è determinato dallo schema interno del NE555. Raggiunta questa tensione, l'uscita del NE555 ritorna al livello logico basso e la capacità si scarica istantaneamente a massa, perciò il circuito ritorna autonomamente al suo stato stabile.

La durata dell'impulso in uscita al NE555 si ricava dalla formula di carica del condensatore:

$$v_C = V_{CC} \cdot (1 - e^{-\frac{t}{R \cdot C_1}}) \quad \rightarrow \quad \frac{2}{3} \cdot V_{CC} = V_{CC} \cdot (1 - e^{-\frac{t}{R \cdot C_1}})$$
$$\Rightarrow \quad T = -R \cdot C_1 \cdot \ln \frac{1}{3} = 1.1 \cdot R \cdot C_1$$

La capacità  $C_2$  ha il solo scopo di ripulire il segnale di massa da eventuali disturbi ad alta frequenza.

### 4.2.2 Analisi e dati sperimentali

Per simulare il trigger sul pin 2, utilizziamo un'onda quadra di ampiezza picco-picco di 10 V e offset DC di 5 V. Il duty cycle utilizzato è di 80%, ovvero il valore più alto fornito dallo strumento, perché è necessario che i trigger negativi siano distanziati di un tempo maggiore rispetto alla durata dell'impulso alto in uscita. In figura 4.12 vediamo la fotografia del circuito con resistenza  $R$  di  $\Omega$ ,  $C_1$  da F e  $C_2$  da F. Il modello di timer 555 utilizzato è il LM555CE, alimentiamo la breadboard fra massa e +10 V perché questo componente funziona ad alimentazione singola.

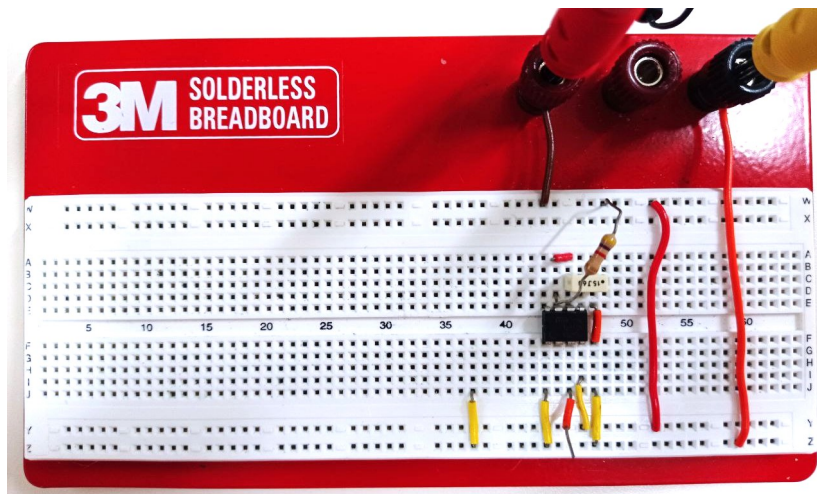


Figura 4.12: Fotografia del circuito monostabile con LM555CE realizzato in laboratorio.

Per verificare la relazione fra durata dell'impulso  $T$  ed i valori della resistenza e della capacità, andiamo a misurare la durata dell'impulso al variare di  $R$ , con  $C_1$  fissata a F, successivamente fissiamo la capacità ad un nuovo valore, F, e facciamo variare nuovamente la resistenza. Le misure sono riportate nelle tabelle 4.2 e 4.3.

	Valore calcolato	Valore misurato
$R = \Omega$	ms	ms
$R = \Omega$	ms	ms
$R = \Omega$	ms	ms
$R = \Omega$	ms	ms

Tabella 4.2: Misura e valore teorico della durata dell'impulso al variare della resistenza, con  $C_1=F$ .

	Valore calcolato	Valore misurato
$\mathbf{R} = \Omega$	ms	ms
$\mathbf{R} = \Omega$	ms	ms
$\mathbf{R} = \Omega$	ms	ms
$\mathbf{R} = \Omega$	ms	ms

Tabella 4.3: Misura e valore teorico della durata dell'impulso al variare della resistenza, con  $C_1=F$ .