



Università degli Studi di Bergamo

SCUOLA DI INGEGNERIA
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Laboratorio di Elettronica

Relazione esperienza di laboratorio 5

Prof.
Luigi Gaioni

Candidati
Giulia Allievi
Matricola 1058231

Martina Fanton
Matricola 1059640

Relazione attività di laboratorio 5

Introduzione

IC555

5.1 Circuito 1: ???

5.1.1 Schema del circuito e Funzione di Trasferimento

5.1.2 Analisi e dati sperimentali

5.2 Circuito 2: ???

5.2.1 Schema del circuito e Funzione di Trasferimento

5.2.2 Analisi e dati sperimentali