



Università degli Studi di Bergamo

SCUOLA DI INGEGNERIA

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Laboratorio di Elettronica

Relazione esperienza di laboratorio 4

Prof.
Luigi Gaioni

Candidati
Giulia Allievi
Matricola 1058231

Martina Fanton
Matricola 1059640

Relazione attività di laboratorio 4

Introduzione

IC555

4.1 Circuito 1: circuito monostabile con trigger di Schmitt

4.1.1 Schema del circuito e Funzione di Trasferimento

4.1.2 Analisi e dati sperimentali

4.2 Circuito 2: circuito monostabile con NE555

4.2.1 Schema del circuito e Funzione di Trasferimento

4.2.2 Analisi e dati sperimentali