



Università degli Studi di Bergamo

SCUOLA DI INGEGNERIA
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Laboratorio di Elettronica

Relazione esperienza di laboratorio 3

Prof.
Luigi Gaioni

Candidati
Giulia Allievi
Matricola 1058231

Martina Fanton
Matricola 1059640

Relazione attività di laboratorio 3

3.1 Circuito 1: raddrizzatore a doppia semionda di precisione

3.1.1 Schema del circuito e Funzione di Trasferimento

Questo circuito, come si può notare dalla figura 3.1, presenta due amplificatori operazionali, di cui quello in alto è retroazionato negativamente, e un diodo, il cui anodo è collegato all'uscita dell'OPAMP in basso e il cui catodo è collegato sia all'ingresso non invertente dell'OPAMP in alto, che all'ingresso invertente di quello in basso.

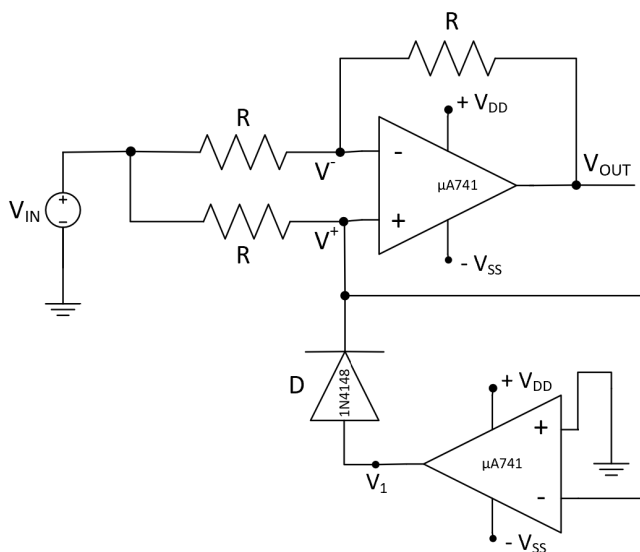


Figura 3.1: Schema del raddrizzatore a doppia semionda di precisione.

La funzione di trasferimento di questo raddrizzatore è:

$$\begin{cases} V_{in} < 0 \text{ V} & \rightarrow \text{D ON} & \Rightarrow V_{out} = -V_{in} \\ V_{in} \geq 0 \text{ V} & \rightarrow \text{D OFF} & \Rightarrow V_{out} = V_{in} \end{cases} \quad (3.1)$$

Da questa funzione di trasferimento si può notare che l'uscita non risulta shiftata rispetto all'ingresso, come invece succedeva nel raddrizzatore a doppia semionda analizzato durante lo scorso laboratorio.

Dunque questo circuito permette di risolvere il problema della differenza di tensione presente tra uscita e ingresso dovuta alla caduta di tensione data dalla giunzione p-n del diodo. Di conseguenza, in uscita si ottiene un segnale analogo a quello in ingresso, ma in cui le semionde risultano raddrizzate.

3.1.2 Analisi e dati sperimentali

Per la realizzazione del circuito sulla breadboard (visibile nella figura 3.2) abbiamo deciso di utilizzare due amplificatori operazionali di tipo $\mu A741$, che sono amplificatori operazionali *general purpose*, e un diodo di tipo 1N4148. Invece per quanto riguarda i valori delle resistenze abbiamo utilizzato resistenze da $12\text{ k}\Omega$, le cui misure sono state riportate nella tabella 3.1.

	Valore nominale	Valore misurato
R_1	$12\text{ k}\Omega$	$11.802\text{ k}\Omega$
R_2	$12\text{ k}\Omega$	$11.947\text{ k}\Omega$
R_3	$12\text{ k}\Omega$	$11.885\text{ k}\Omega$

Tabella 3.1: Misure delle resistenze utilizzate per il circuito.

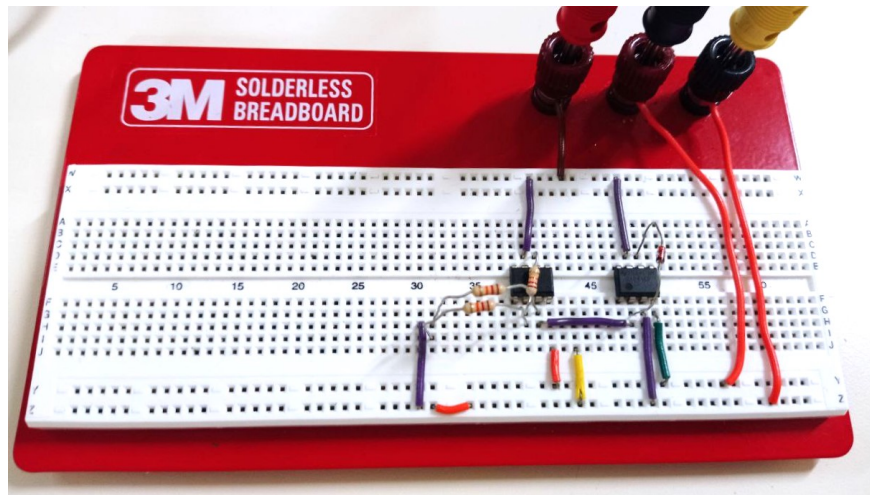


Figura 3.2: Fotografia del raddrizzatore a doppia semionda di precisione realizzato in laboratorio.

Dopo aver realizzato il circuito sulla breadboard, sono state collegate sia le alimentazioni (con un valore di 10 V per l'alimentazione positiva e di -10 V per quella negativa) sia il segnale d'ingresso (con un'ampiezza picco-picco di 2 V e frequenza prima di 100 Hz e poi pari a 1 kHz).

Nella figura 3.3 si può vedere il segnale in uscita prodotto dall'oscilloscopio. Per queste due frequenze sono state analizzate anche le rappresentazioni XY, ovvero la caratteristica tra tensione di ingresso e tensione di uscita del circuito (in figura 3.4).

In tutti questi grafici il segnale presenta un andamento quasi ideale, ma nella parte iniziale delle semionde negative raddrizzate si possono notare dei tratti anomali vicino all'asse delle ascisse. Nel

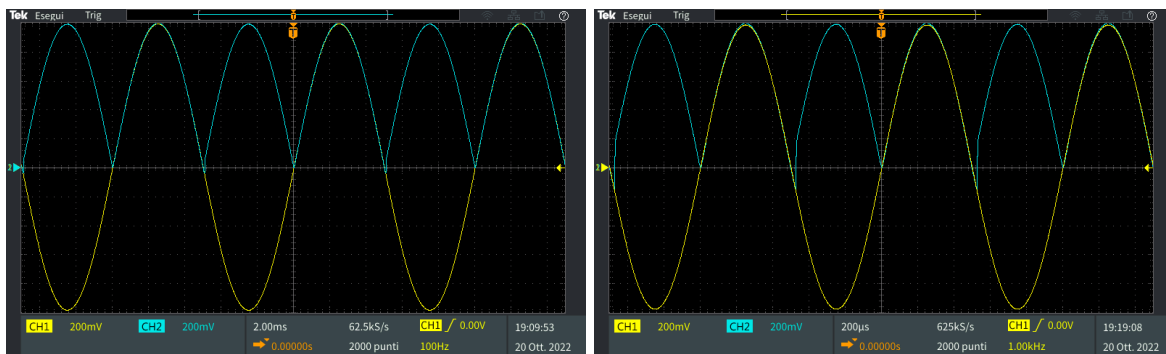


Figura 3.3: Risposta del circuito con $f = 100$ Hz (sinistra) e con $f = 1$ kHz (destra).

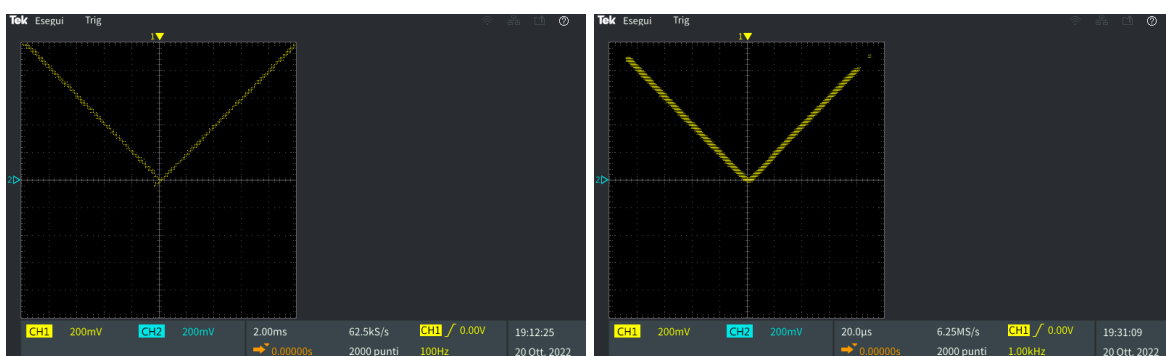


Figura 3.4: Rappresentazione XY della risposta del circuito con $f = 100$ Hz (sinistra) e con $f = 1$ kHz (destra).

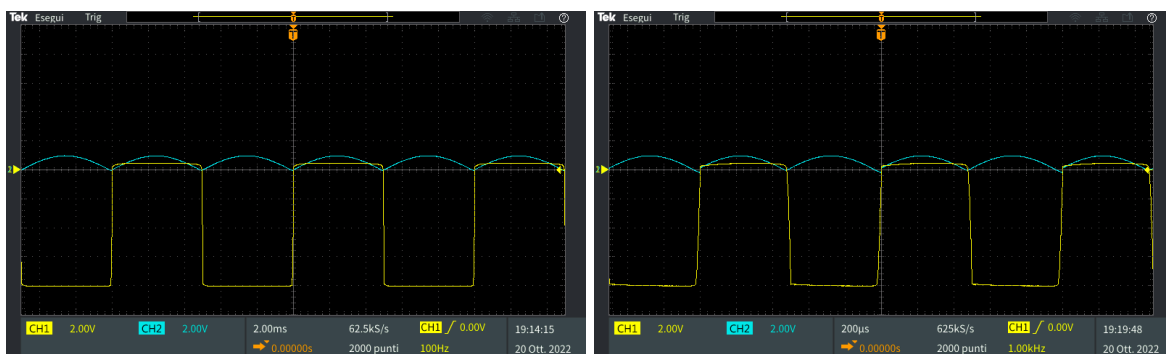


Figura 3.5: Risposta dell'OPAMP in basso con $f = 100$ Hz (sinistra) e con $f = 1$ kHz (destra).

grafico XY, li vediamo perché il segnale non si trova solo nel primo e nel secondo quadrante, ma c'è un tratto (seppur molto breve) anche nel terzo quadrante. Queste anomalie sono dovute al fatto che, quando il segnale in ingresso è positivo, il diodo è spento e quindi l'OPAMP in basso lavora in anello aperto. Dunque la sua tensione in uscita è pari a V_{SS} , come si vede in figura 3.5, e quindi deve svolgere uno swing abbastanza ampio per raggiungere il valore della semionda raddrizzata quando il segnale in ingresso diventa negativo, dato che l'OPAMP lavorerà in anello chiuso. Poiché lo slew rate ha effetto

sulla velocità del sistema, il diodo non si accende istantaneamente, perciò non riesce a raddrizzare il primo tratto delle semionde negative.

Analizzando invece frequenze maggiori (ad esempio 10 kHz), il segnale presenta delle anomalie di maggiore rilevanza rispetto alle precedenti, come si può notare nella figura 3.6. Le semionde positive sono poco distorte, infatti vengono solo leggermente ritardate, invece sulle semionde negative si vede chiaramente l'escursione di tensione provocata dall'operazionale che si trova in anello aperto. Queste anomalie derivano dal fatto che l'OPAMP non è adatto a operare in alta frequenza quando presenta un anello che può risultare aperto.



Figura 3.6: Risposta del circuito con $f = 10 \text{ kHz}$.

3.2 Circuito 2: Trigger di Schmitt

3.2.1 Schema del circuito e Funzione di Trasferimento

In questo circuito è presente un amplificatore operazionale non retroazionato negativamente, ma con una retroazione positiva, quindi il circuito opera come un comparatore.

La rete di reazione positiva è formata da un partitore resistivo, in cui utilizzeremo due resistenze dello stesso valore per analizzare la risposta del circuito in maniera più semplice, come si può vedere dallo schema di figura 3.7. Invece, all'ingresso invertente applichiamo il segnale, ottenendo un comparatore detto "Trigger di Schmitt".

La particolarità del trigger di Schmitt è che, a differenza dei normali comparatori, la caratteristica ingresso-uscita presenta un'isteresi, di conseguenza questo circuito è immune a eventuali disturbi presenti in ingresso. In un comparatore semplice infatti, se il segnale in ingresso è rumoroso su valori prossimi alla soglia V^+ , si possono avere delle transizioni involontarie dell'uscita da V_{DD} a V_{SS} , perciò il rumore in ingresso rende anche l'uscita rumorosa. Questo problema viene risolto nel trigger di Schmitt, perché una volta attraversata una soglia (per esempio V_H^+) quest'ultima varierà il suo valore e si sposterà sul secondo valore (V_L^+), quindi l'uscita non cambia finché non si attraversa la seconda soglia, rendendo il circuito robusto rispetto ai rumori presenti sulle linee d'ingresso.

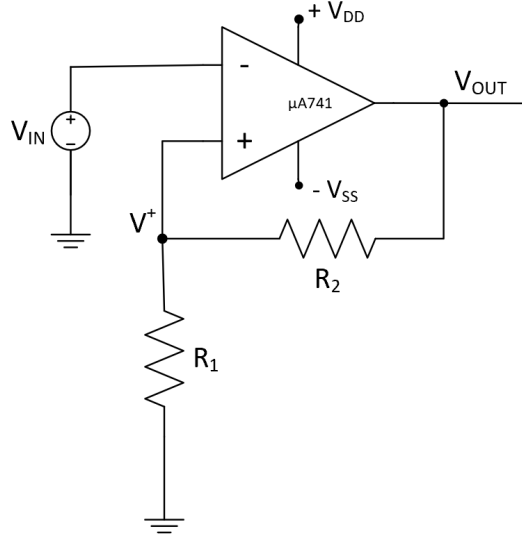


Figura 3.7: Schema del trigger di Schmitt.

La funzione di trasferimento di questo comparatore è:

$$\begin{cases} V_{out} = V_{DD} & \text{da quando } V_{in} \text{ supera } V_L^+ \text{ fin quando non supera la soglia } V_H^+ \\ V_{out} = V_{SS} & \text{da quando } V_{in} \text{ supera } V_H^+ \text{ fin quando non supera la soglia } V_L^+ \end{cases} \quad (3.2)$$

Per $R_1 = R_2$, le soglie si calcolano nel seguente modo:

$$V_H^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD} = \frac{V_{DD}}{2} \qquad V_L^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{SS} = \frac{V_{SS}}{2}$$

3.2.2 Analisi e dati sperimentali

Per la realizzazione del circuito sulla breadboard, che viene mostrata nella figura 3.8, è stato utilizzato un amplificatore operazionale di tipo $\mu A741$. Invece per quanto riguarda i valori delle resistenze abbiamo utilizzato due resistenze da $12\text{ k}\Omega$, le cui misure sono state riportate nella tabella 3.2.

	Valore nominale	Valore misurato
R_1	$12\text{ k}\Omega$	$11.802\text{ k}\Omega$
R_2	$12\text{ k}\Omega$	$11.947\text{ k}\Omega$

Tabella 3.2: Misure delle resistenze utilizzate per il circuito.

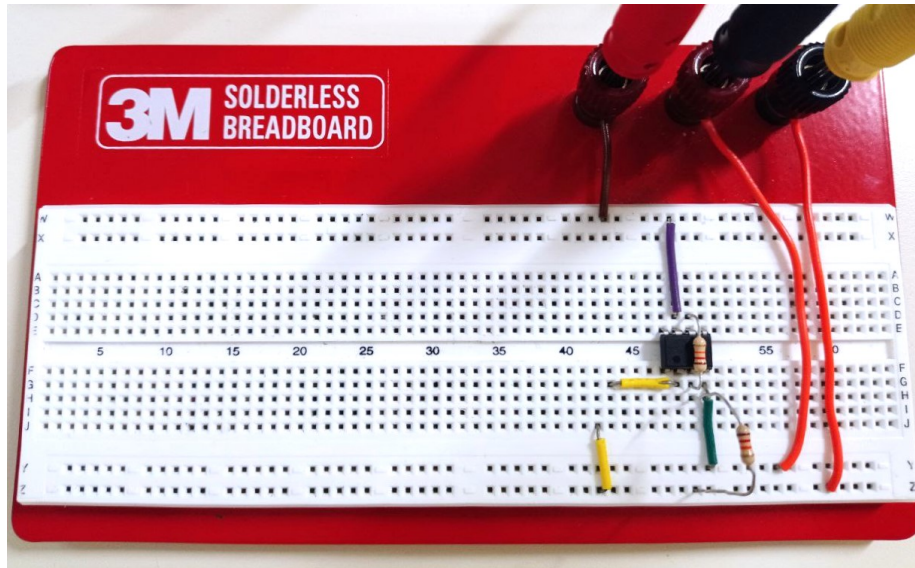


Figura 3.8: Fotografia del trigger di Schmitt realizzato in laboratorio.

Dopo aver realizzato il circuito sulla breadboard, scegliamo di applicare in ingresso un'onda triangolare con ampiezza picco-picco di 15 V . Questo valore è stato scelto in modo tale da poter vedere le transizioni da una soglia all'altra.

Per prima cosa abbiamo analizzato l'uscita del circuito con un segnale in ingresso con frequenza di 100 Hz (figura 3.9), dai grafici si può notare che il comportamento dei segnali risulta corretto. Abbiamo quindi misurato le due soglie, i cui valori sono risultati pari a 4.88 V per V_H^+ (soglia positiva) e -4.16 V

per V_L^+ (soglia negativa). Anche questi valori sono corretti, infatti corrispondono a circa metà della tensione che l'OPAMP eroga in uscita quando satura al valore positivo o negativo.

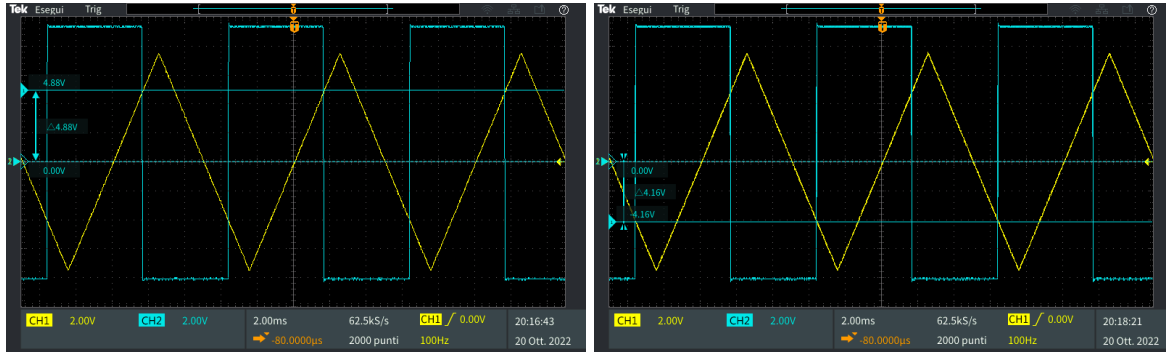


Figura 3.9: Risposta del circuito con $f = 100$ Hz, con la misura delle due soglie.

Successivamente è stato analizzato anche il grafico della caratteristica ingresso-uscita per la stessa frequenza. Come si può notare dalla figura 3.10, è presente un ciclo di isteresi, come ci si aspettava per questo trigger. L'area del ciclo di isteresi dipende dal valore delle due resistenze secondo la formula:

$$\text{Isteresi} = 2 \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot |V_{DD}|$$

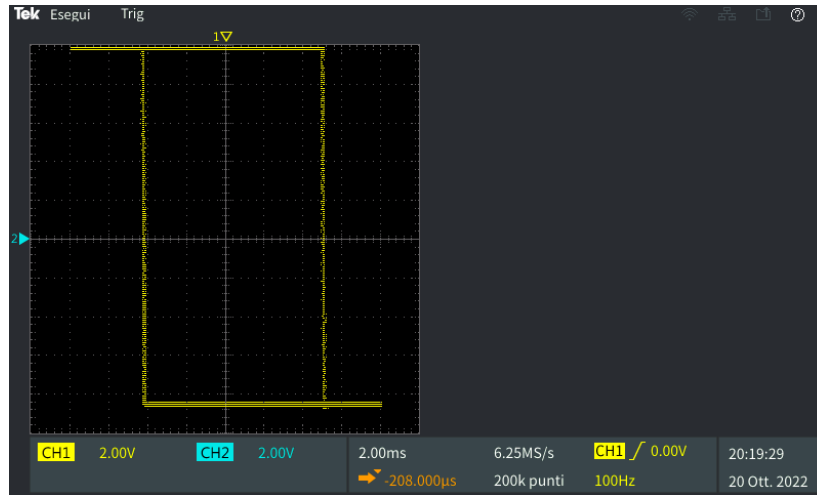


Figura 3.10: Rappresentazione XY della risposta del circuito con $f = 100$ Hz.

In seguito abbiamo analizzato frequenze maggiori, ad esempio 1 kHz, e abbiamo notato che dalla figura 3.11 risulta visibile lo slew rate dell'OPAMP. La presenza dello slew rate causa una deformazione del ciclo d'isteresi, visibile nella figura 3.12. La forma del ciclo d'isteresi non è più rettangolare ma ha la forma di un parallelogramma.

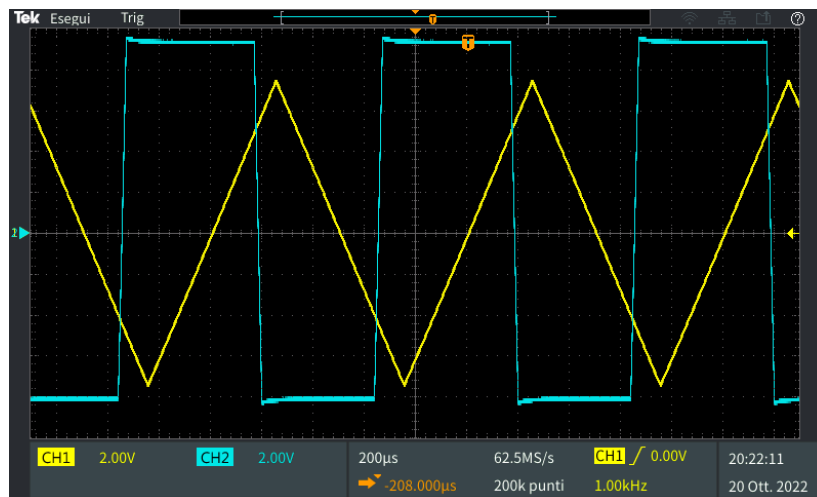


Figura 3.11: Risposta del circuito con $f = 1$ kHz.

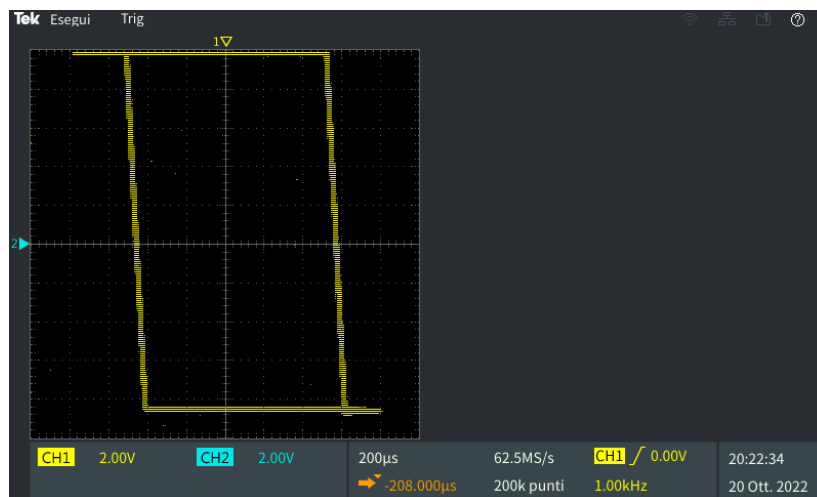


Figura 3.12: Rappresentazione XY della risposta del circuito con $f = 1$ kHz.

3.3 Circuito 3: oscillatore con duty cycle pari a 50%

3.3.1 Schema del circuito e Funzione di Trasferimento

Il trigger di Schmitt può essere utilizzato per realizzare un oscillatore. Un oscillatore è un circuito che produce in uscita una forma d'onda ad una determinata frequenza, entrambi i parametri (forma e frequenza) dipendono sia dai componenti presenti nell'oscillatore che dalle tensioni di alimentazione. È un circuito particolare perché è *autoalimentato*, questo significa che non dovremo applicare un segnale in ingresso per osservare il segnale d'uscita (per innescare la reazione è sufficiente un disturbo, ad esempio il rumore dei componenti elettronici).

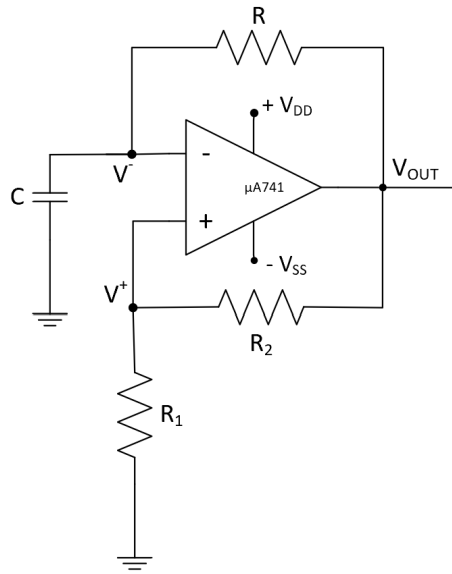


Figura 3.13: Schema dell'oscillatore con duty cycle di 50%.

Il circuito che realizzeremo produrrà in uscita un'onda quadra. Alimentiamo l'OPAMP tra $+10\text{ V}$ e -10 V . Inizialmente utilizzeremo lo stesso valore per le resistenze R_1 e R_2 , quindi le soglie che determinano le transizioni da alto a basso e viceversa sono:

$$V_H^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD} = +5\text{ V} \qquad V_L^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{SS} = -5\text{ V}$$

Il suo funzionamento sfrutta il processo di carica e scarica di un condensatore su una resistenza. Ipotizziamo che inizialmente il condensatore sia scarico, se V^- è minore di V^+ , l'uscita satura alla tensione positiva e il condensatore si carica attraverso la resistenza R . La tensione ai suoi capi cresce con andamento esponenziale, con costante di tempo $\tau = R \cdot C$. Se non ci fosse la soglia V_H^+ , la tensione ai capi del condensatore continuerebbe a crescere fino a raggiungere la tensione di saturazione positiva. In questo oscillatore invece, quando la tensione ai capi della capacità raggiunge la soglia V_H^+ , si ha che V^- è maggiore di V^+ , di conseguenza l'uscita satura alla tensione negativa. Questo provoca la

scarica della capacità sulla resistenza, l'andamento è sempre esponenziale con la stessa costante di tempo τ . Il processo di scarica continua fin quando la tensione ai capi della capacità risulta pari alla soglia inferiore, in questo caso risulta soddisfatta la condizione $V^+ > V^-$, e il condensatore ripete il processo di carica. Riassumendo, il circuito si comporta come un comparatore con isteresi.

Il periodo di oscillazione è dato dalla somma dell'intervallo di tempo in cui l'onda quadra resta alta (T_1) e dell'intervallo di tempo in cui l'onda quadra resta bassa (T_2). Questi valori si ricavano dalle formule inverse di carica e di scarica del condensatore:

$$T_1 = \tau \cdot \ln \frac{V_L^+ - V_{DD}}{V_H^+ - V_{DD}} = \tau \cdot \ln \frac{R_2 + 2R_1}{R_2} \quad T_2 = \tau \cdot \ln \frac{V_H^+ - V_{SS}}{V_L^+ - V_{SS}} = \tau \cdot \ln \frac{R_2 + 2R_1}{R_2}$$

Dato che il circuito è simmetrico, le due soglie sono in modulo uguali. Inoltre, dato che le due resistenze hanno lo stesso valore, l'argomento del logaritmo è uguale per entrambi gli intervalli, di conseguenza $T_1 = T_2$. Il duty cycle, δ , che è la percentuale di tempo in cui un'onda quadra è alta, sarà pari a:

$$\delta = \frac{T_1}{T} = \frac{T_1}{T_1 + T_2} = \frac{T_1}{2 \cdot T_1} = \frac{1}{2} = 50\%$$

3.3.2 Analisi e dati sperimentali

Utilizziamo ancora le tre resistenze dal valore nominale di $12\text{ k}\Omega$ e di cui abbiamo già riportato le misure in tabella 3.1. Posizioniamo i componenti sulla breadboard, come mostrato in figura 3.14, e colleghiamo l'oscilloscopio. I nodi di cui siamo interessati a misurare la tensione sono gli ingressi dell'OPAMP (sia quello invertente che quello non invertente) e l'uscita dell'operazionale.

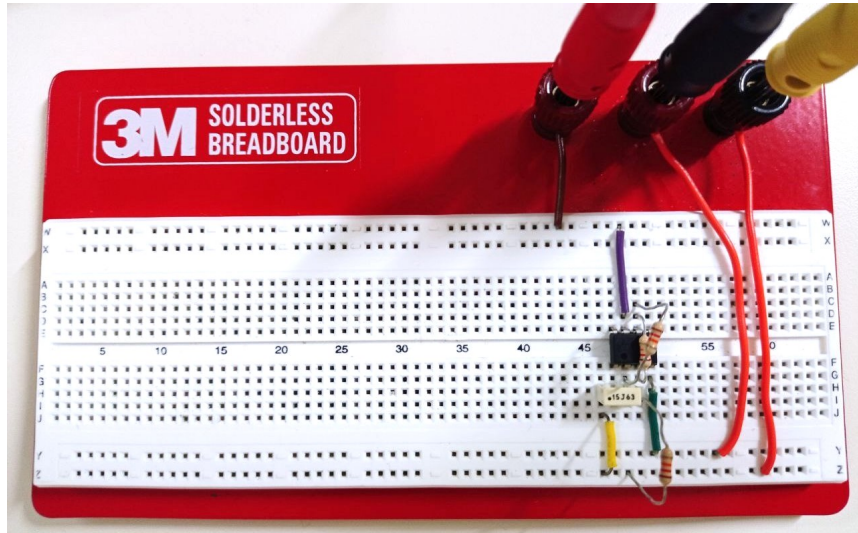


Figura 3.14: Fotografia dell'oscillatore con duty cycle pari a 50% realizzato in laboratorio.

In figura 3.15 è riportato il grafico della tensione ai capi della capacità (traccia gialla, CH1) e della tensione in uscita all'OPAMP (traccia azzurra, CH2). Tramite l'oscilloscopio ricaviamo che la frequenza dell'onda quadra è pari a 247 Hz. Successivamente, confrontiamo questo valore con quello teorico.

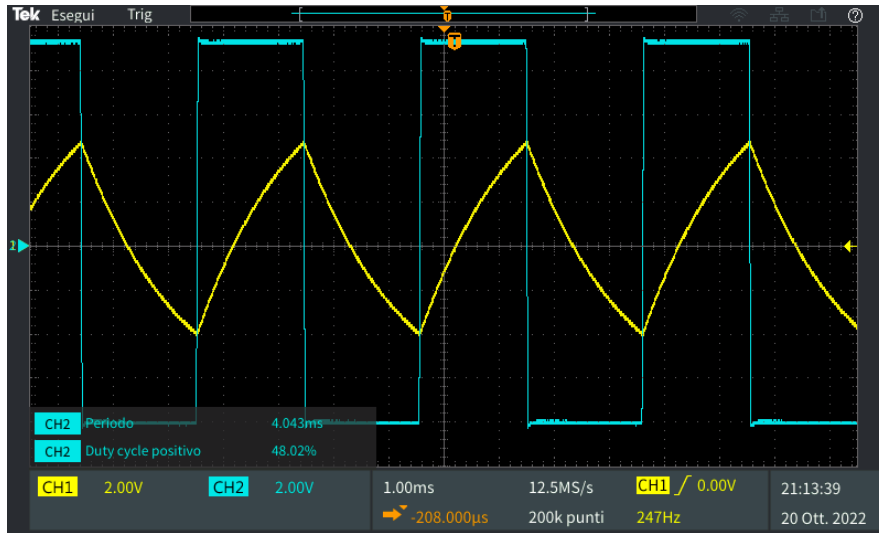


Figura 3.15: Grafico della tensione ai capi della capacità e della tensione in uscita all'oscillatore.

Utilizziamo le formule ricavate nella sezione precedente per calcolare i due intervalli di tempo:

$$T_1 = T_2 = \tau \cdot \ln \frac{R_2 + 2R_1}{R_2} = 12 \text{ k}\Omega \cdot 150 \text{ nF} \cdot \ln \frac{12 \text{ k}\Omega + 2 \cdot 12 \text{ k}\Omega}{12 \text{ k}\Omega} = 1.978 \text{ ms}$$

$$T = 2 \cdot T_1 = 3.955 \text{ ms}$$

$$\Rightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{1}{3.955 \text{ ms}} = 253 \text{ Hz}$$

Il circuito si comporta correttamente, come vediamo dal grafico. Il valore di frequenza che misuriamo è corretto e preciso, infatti è maggiore del 2.4% rispetto al valore teorico.

Dal grafico in figura 3.16, possiamo vedere che il ciclo di carica e scarica della capacità è condizionato dalle due soglie, proprio come ci aspettiamo dalla teoria.

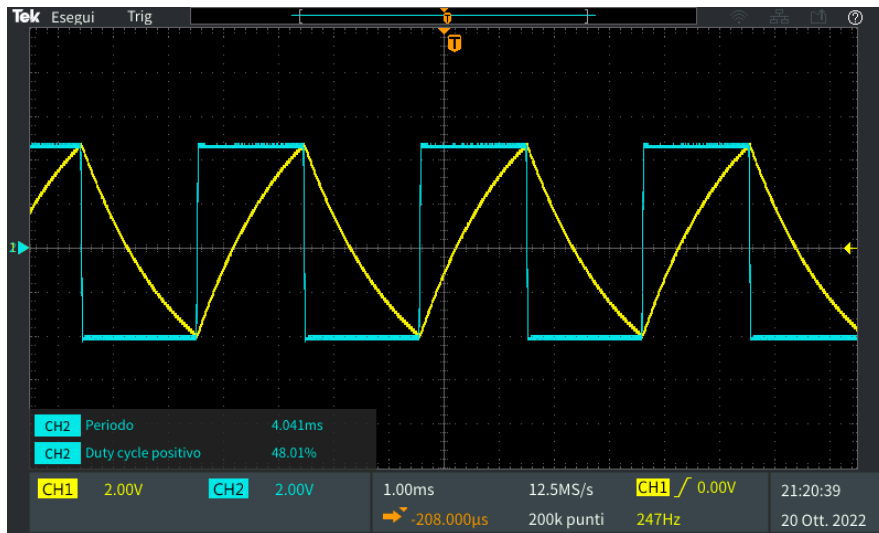


Figura 3.16: Tensione ai capi della capacità rispetto alle soglie del circuito.

Se volessimo un'onda quadra con duty cycle diverso da 50%, possiamo variare il valore delle alimentazioni, dato che i due intervalli di tempo T_1 e T_2 (e di conseguenza anche il duty cycle) dipendono da queste. Lasciamo invariata la tensione di alimentazione positiva, invece quella negativa la impostiamo a -15 V . Misuriamo ancora la tensione ai capi della capacità e la tensione in uscita, il grafico è mostrato in figura 3.17.

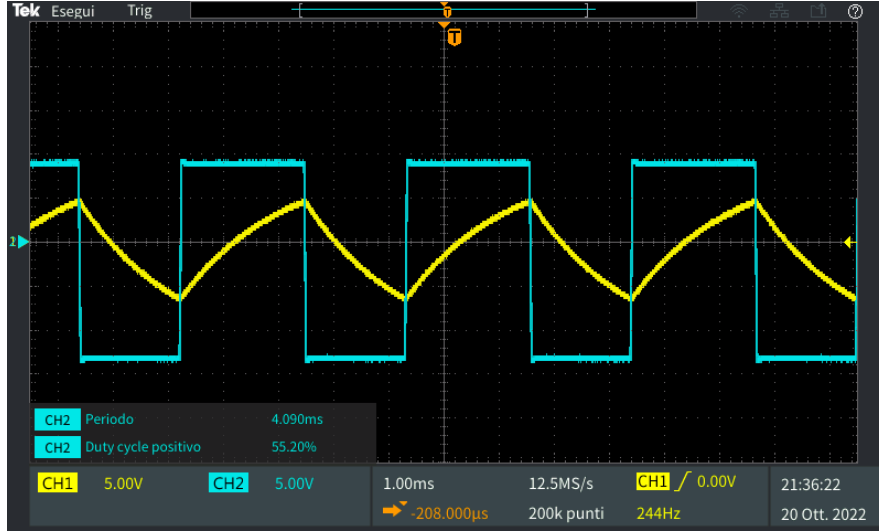


Figura 3.17: Tensione ai capi della capacità ed in uscita all'oscillatore con le alimentazioni cambiate.

Dato che la soglia negativa è più bassa, ci aspettiamo un duty cycle superiore a 50%, perché l'onda quadra rimarrà bassa per un intervallo di tempo minore rispetto al caso precedente. Dal grafico in figura 3.17 vediamo che quest'affermazione è corretta, infatti il valore di duty cycle misurato dall'oscilloscopio è di 55.20%. Il periodo dell'onda quadra misurato dall'oscilloscopio è di 4.090 ms, verifichiamo se questo valore è corretto con le formule per il calcolo di T_1 e T_2 :

$$V_H^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD} = \frac{1}{2} \cdot V_{DD} = +5\text{ V} \qquad V_L^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{SS} = \frac{1}{2} \cdot V_{SS} = -7.5\text{ V}$$

$$\rightarrow T_1 = \tau \cdot \ln \frac{V_L^+ - V_{DD}}{V_H^+ - V_{DD}} = R \cdot C \cdot \ln \frac{-7.5 - 10}{5 - 10} = 12\text{ k}\Omega \cdot 150\text{ nF} \cdot \ln \frac{7}{2} = 2.255\text{ ms}$$

$$\rightarrow T_2 = \tau \cdot \ln \frac{V_H^+ - V_{SS}}{V_L^+ - V_{SS}} = R \cdot C \cdot \ln \frac{5 + 15}{-7.5 + 15} = 12\text{ k}\Omega \cdot 150\text{ nF} \cdot \ln \frac{8}{3} = 1.765\text{ ms}$$

$$\Rightarrow T = T_1 + T_2 = 2.255\text{ ms} + 1.765\text{ ms} = 4.020\text{ ms}$$

Il risultato precedente è corretto, dato che è inferiore solo del 1.7% rispetto al valore misurato dall'oscilloscopio.

3.4 Circuito 4: oscillatore con duty cycle diverso da 50%

3.4.1 Schema del circuito e Funzione di Trasferimento

Spostare le tensioni di alimentazione per far variare il duty cycle non è l'approccio migliore che si possa adottare. Il circuito precedente può essere modificato per fare in modo che il condensatore non si carichi e scarichi sulla stessa resistenza, ma su due resistenze diverse. Per fare questo, complichiamo leggermente il circuito e al posto della resistenza R sostituiamo due resistenze di diverso valore, R_3 e R_4 . Successivamente, facciamo in modo che i percorsi di carica e scarica della capacità siano differenti, perciò inseriamo due diodi: il primo diodo, D_1 , ha l'anodo collegato alla resistenza R_3 , mentre il catodo è collegato all'uscita dell'OPAMP, quindi la resistenza R_3 sarà quella utilizzata per scaricare il condensatore; l'altro diodo invece, D_2 , è collegato in modo opposto rispetto al diodo D_1 , perciò la capacità si caricherà sulla resistenza R_4 . Il circuito risultante è mostrato in figura 3.18.

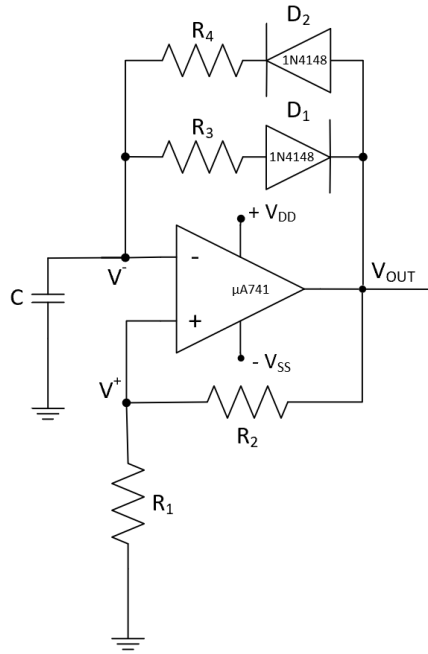


Figura 3.18: Schema dell'oscillatore con duty cycle diverso da 50%.

Scegliendo opportunamente i valori delle due resistenze R_3 e R_4 , è possibile ottenere tempi di carica e scarica diversi, senza andare a modificare le tensioni di alimentazione o il valore delle soglie. In particolare, se R_3 è minore di R_4 , il duty cycle sarà maggiore del 50% perché l'onda quadra resterà alta per un tempo maggiore del semiperiodo, viceversa sarà minore. Il funzionamento del circuito però non cambia, resterà sempre un oscillatore.

3.4.2 Analisi e dati sperimentali

Scegliamo di utilizzare lo stesso valore del circuito precedente per le resistenze R_1 e R_2 . Utilizziamo una resistenza da $12\text{ k}\Omega$ per R_3 . La resistenza R_4 invece ha valore nominale di $22\text{ k}\Omega$ e valore misurato di $23.945\text{ k}\Omega$. La fotografia di questo circuito è mostrata in figura 3.19.

Le formule utilizzate per il circuito precedente restano valide anche per questo circuito, cambiano solo le costanti di tempo τ perché sono diverse per la fase di carica e di scarica. In particolare, dato che $R_4 > R_3$, si ha che $\tau_4 > \tau_3$, perciò la fase di carica sarà più lenta di quella di scarica, quindi l'intervallo di tempo in cui l'onda quadra è alta sarà maggiore rispetto a quello in cui è bassa e di conseguenza il duty cycle sarà maggiore del 50%.

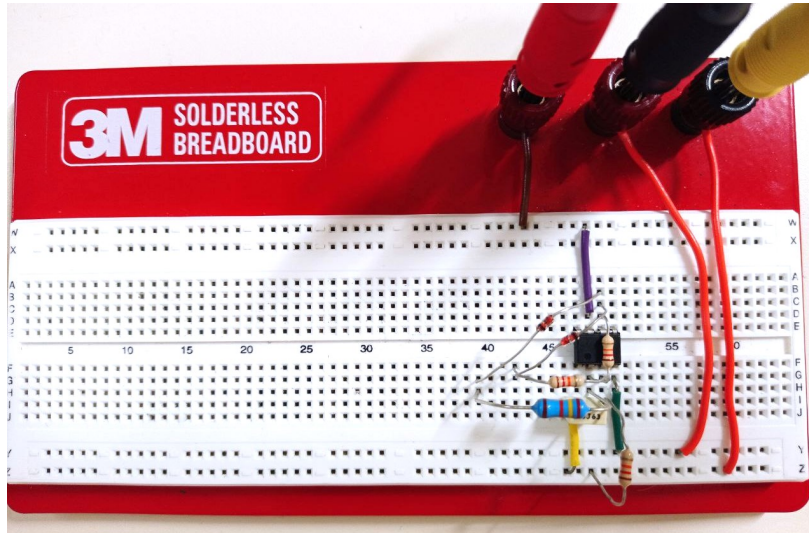


Figura 3.19: Fotografia dell'oscillatore con duty cycle maggiore del 50% realizzato in laboratorio.

Colleghiamo l'oscilloscopio per vedere l'andamento della tensione ai capi del condensatore e della tensione in uscita al circuito. Sempre con l'oscilloscopio, misureremo il periodo dell'onda quadra prodotta ed il suo duty cycle. Il grafico è riportato in figura 3.20.

Dal grafico vediamo che la fase di carica della capacità è molto più lenta della fase di scarica, perché la prima fase ha una durata temporale maggiore della seconda. Di conseguenza, il duty cycle sarà sicuramente maggiore del 50% come ci aspettavamo.

La frequenza misurata dall'oscilloscopio è pari a 154 Hz . Verifichiamo che le misure corrispondano a quanto ricaviamo dalla teoria:

$$V_H^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD} = +5\text{ V} \qquad V_L^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{SS} = -5\text{ V}$$

$$\rightarrow T_1 = \tau_1 \cdot \ln \frac{V_L^+ - V_{DD}}{V_H^+ - V_{DD}} = R_4 \cdot C \cdot \ln \frac{-5 - 10}{5 - 10} = 23.945\text{ k}\Omega \cdot 150\text{ nF} \cdot \ln 3 = 3.946\text{ ms}$$

$$\rightarrow T_2 = \tau_2 \cdot \ln \frac{V_H^+ - V_{SS}}{V_L^+ - V_{SS}} = R_3 \cdot C \cdot \ln \frac{5 + 10}{-5 + 10} = 11.947\text{ k}\Omega \cdot 150\text{ nF} \cdot \ln 3 = 1.969\text{ ms}$$

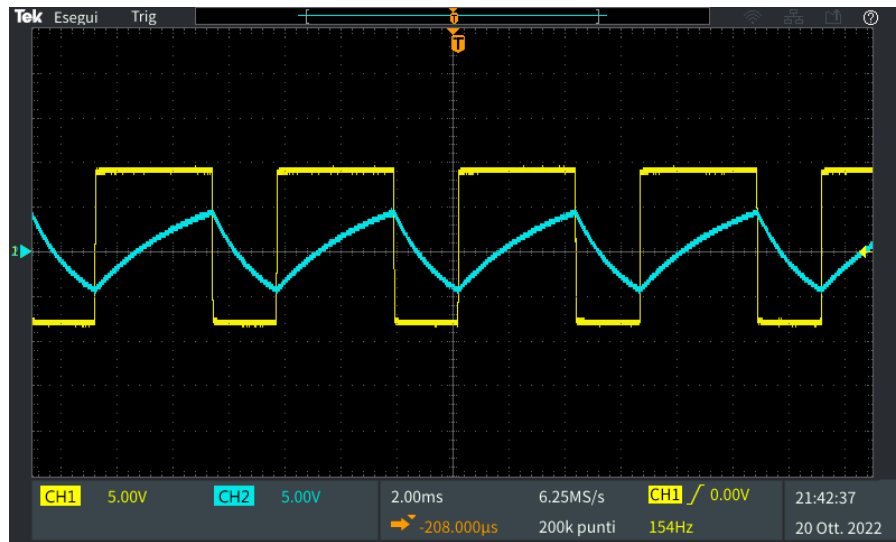


Figura 3.20: Tensione ai capi della capacità ed in uscita all'oscillatore con $\delta > 50\%$.

$$\rightarrow T = T_1 + T_2 = 3.946 \text{ ms} + 1.969 \text{ ms} = 5.915 \text{ ms} \quad \Rightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{1}{5.915 \text{ ms}} = 169 \text{ Hz}$$

$$\Rightarrow \delta = \frac{T_1}{T} = \frac{3.946 \text{ ms}}{5.915 \text{ ms}} = 66.71\%$$

Otteniamo un periodo di 5.915 ms, questo valore è coerente con il grafico. La frequenza calcolata, invece, è leggermente superiore rispetto alla misura dell'oscilloscopio.

Nel grafico seguente, la figura 3.21, vediamo invece l'andamento della tensione ai capi della capacità rispetto alle soglie. Nel grafico, vediamo anche che la misura del duty cycle è vicina al valore calcolato precedentemente con le formule.

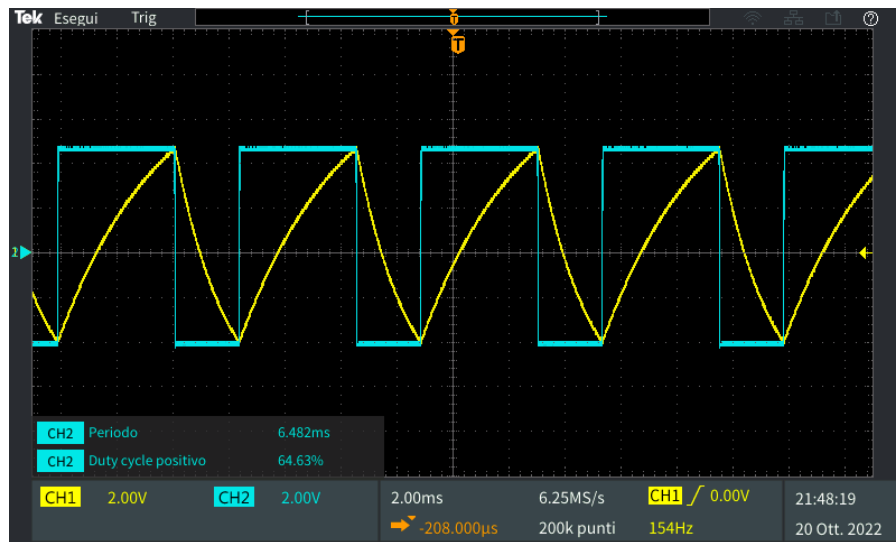


Figura 3.21: Tensione ai capi della capacità rispetto alle soglie dell'oscillatore con $\delta > 50\%$.

Infine, proviamo ad invertire l'orientamento dei due diodi. Così facendo, andiamo ad invertire il ruolo delle due resistenze e di conseguenza andiamo a scambiare fra di loro i percorsi di carica e scarica della capacità. Questa nuova versione è mostrata in figura 3.22.

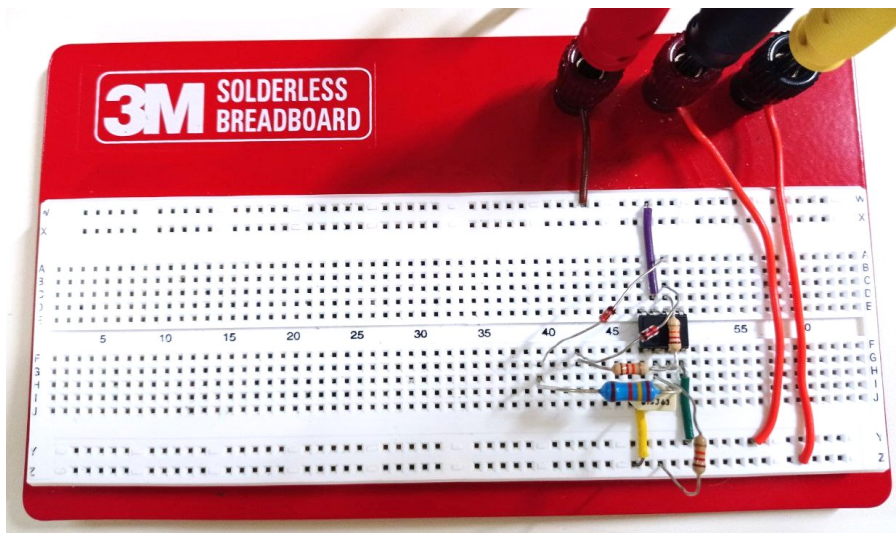


Figura 3.22: Fotografia dell'oscillatore con duty cycle minore del 50% realizzato in laboratorio.

Ripetiamo l'analisi e le misure fatte per il circuito precedente. In questo caso ci aspettiamo un duty cycle minore del 50%, dato che la fase di scarica della capacità ha una durata superiore rispetto alla fase di carica. L'andamento della tensione ai capi del condensatore e della tensione in uscita al circuito è riportato in figura 3.23.

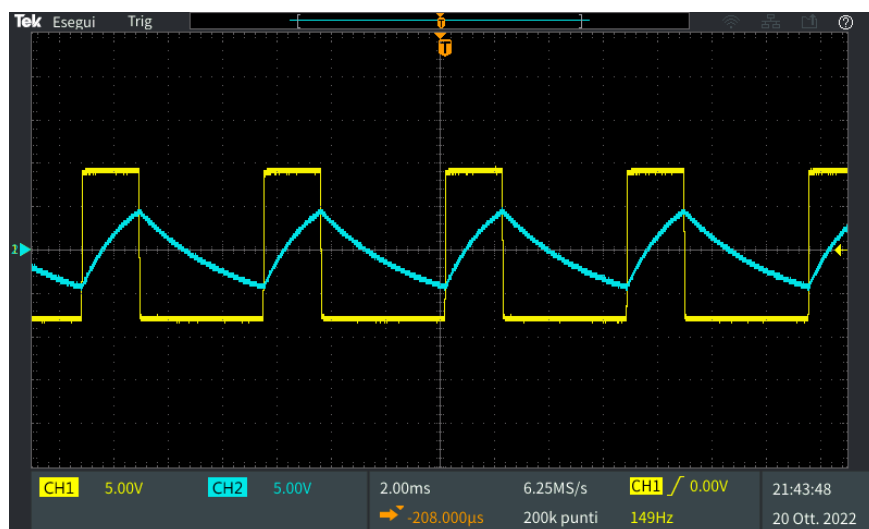


Figura 3.23: Tensione ai capi della capacità ed in uscita all'oscillatore con $\delta < 50\%$.

I valori delle due soglie restano invariati ($V_H^+ = +5\text{ V}$, $V_L^+ = -5\text{ V}$). Calcoliamo i parametri di nostro interesse e vedremo che i valori di T_1 e di T_2 si scambiano tra di loro, perciò il periodo T , e di

conseguenza anche la frequenza, resteranno invariati rispetto al circuito precedente.

$$\rightarrow T_1 = \tau_2 \cdot \ln \frac{V_L^+ - V_{DD}}{V_H^+ - V_{DD}} = R_3 \cdot C \cdot \ln \frac{-5 - 10}{5 - 10} = 11.947 \text{ k}\Omega \cdot 150 \text{ nF} \cdot \ln 3 = 1.969 \text{ ms}$$

$$\rightarrow T_2 = \tau_1 \cdot \ln \frac{V_H^+ - V_{SS}}{V_L^+ - V_{SS}} = R_4 \cdot C \cdot \ln \frac{5 + 10}{-5 + 10} = 23.945 \text{ k}\Omega \cdot 150 \text{ nF} \cdot \ln 3 = 3.946 \text{ ms}$$

$$\Rightarrow T = T_1 + T_2 = 3.946 \text{ ms} + 1.969 \text{ ms} = 5.915 \text{ ms} \quad \Rightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{1}{5.915 \text{ ms}} = 169 \text{ Hz}$$

$$\Rightarrow \delta = \frac{T_1}{T} = \frac{1.969 \text{ ms}}{5.915 \text{ ms}} = 33.29\%$$

Anche in questo caso la frequenza calcolata è maggiore rispetto a quella misurata dall'oscilloscopio. Questa anomalia potrebbe essere causata dal rumore, infatti vediamo che sia l'onda quadra che la tensione ai capi della capacità sono segnali piuttosto rumorosi, questo può provocare l'imprecisione delle misure dell'oscilloscopio.

Se guardiamo il grafico di figura 3.24, in cui viene mostrato l'andamento della tensione ai capi della capacità rispetto alle soglie, notiamo che il valore del duty cycle è preciso, esattamente come è avvenuto per il circuito precedente.

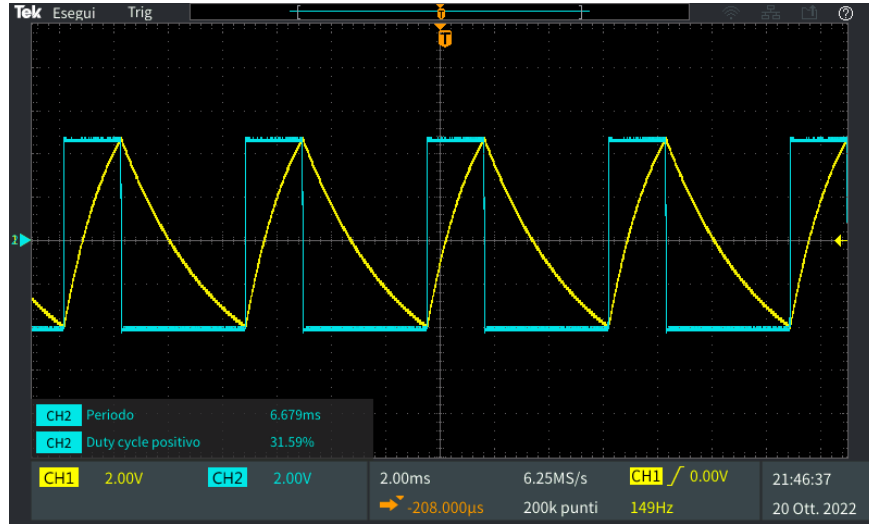


Figura 3.24: Tensione ai capi della capacità rispetto alle soglie dell'oscillatore con $\delta < 50\%$.