



Università degli Studi di Bergamo

SCUOLA DI INGEGNERIA
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Laboratorio di Elettronica

Relazione esperienza di laboratorio 2

Prof.
Luigi Gaioni

Candidati
Giulia Allievi
Matricola 1058231

Martina Fanton
Matricola 1059640

Relazione attività di laboratorio 2

Introduzione

Nei circuiti realizzati in questa attività di laboratorio utilizzeremo dei diodi, in particolare i diodi 1N4148. Un diodo è un dispositivo non lineare perché la corrente che fluisce al suo interno ha un andamento esponenziale in funzione della tensione applicata ai suoi capi, inoltre non è simmetrico perché la corrente può fluire in un solo verso, ovvero dall'anodo al catodo, e non viceversa.

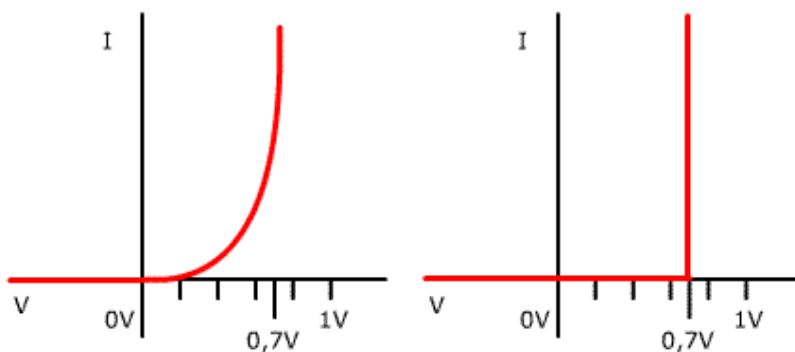


Figura 2.1: Caratteristica reale (a sinistra) e ideale (a destra) di un diodo.

Nella figura precedente, la figura 2.1 si possono vedere la caratteristica reale ed ideale di un diodo: per studiare più facilmente i circuiti si approssima il comportamento di un diodo e lo si considera spento (OFF) se la tensione applicata ai suoi capi è minore di 0.7 V; al contrario, se la tensione ai suoi capi è maggiore di questo valore, il diodo è acceso (ON) e lascia fluire la corrente dall'anodo al catodo con una caduta di tensione ai suoi capi di 0.7 V.

2.1 Circuito 1: raddrizzatore passivo a semionda

2.1.1 Schema del circuito e Funzione di Trasferimento

Il primo circuito è il raddrizzatore più semplice che si può realizzare. È costituito da un diodo e da una resistenza, il segnale viene applicato all'anodo del diodo e l'uscita del circuito è prelevata al catodo del diodo. Il circuito non viene alimentato, perciò abbiamo un raddrizzatore passivo.

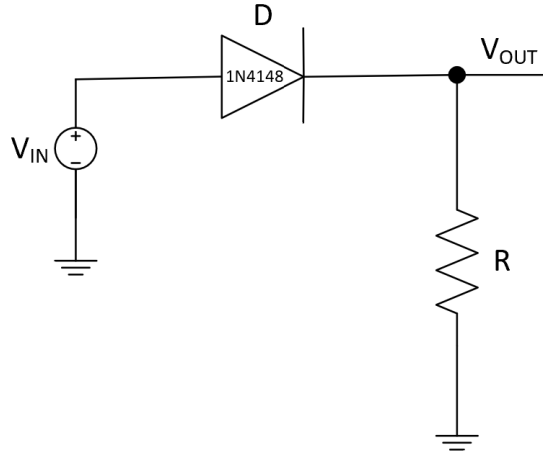


Figura 2.2: Schema del raddrizzatore passivo a semionda.

La funzione di trasferimento di questo raddrizzatore è:

$$\begin{cases} V_{in} < 0.7 \text{ V} \rightarrow D \text{ OFF} \Rightarrow V_{out} = 0 \text{ V} \\ V_{in} \geq 0.7 \text{ V} \rightarrow D \text{ ON} \Rightarrow V_{out} = V_{in} - 0.7 \text{ V} \end{cases} \quad (2.1)$$

2.1.2 Analisi e dati sperimentali

Prima di realizzare il circuito, misuriamo con il multimetro la caduta di tensione ai capi del diodo, contattando l'anodo con la sonda rossa (+) e il catodo con quella nera (-). Dato che questo componente non è simmetrico, il catodo è segnalato da una fascia di colore nero. La caduta di tensione misurata è 0.612 V, infatti la caduta di tensione di una giunzione p-n è solitamente compresa fra 0.6 V e 0.7 V.

Il raddrizzatore passivo a semionda realizzato in laboratorio è mostrato in figura 2.3. Il nostro obiettivo è quello di studiare il suo comportamento al variare della frequenza della sinusoide in ingresso ed al variare della tensione ai capi del diodo. Per fare variare quest'ultimo parametro, utilizzeremo 4 resistenze di diverso valore, i valori nominali e misurati sono stati riportati in tabella 2.1.

Facciamo variare la frequenza della sinusoide in ingresso da 1 kHz a 1 MHz prendendo un punto per ogni decade e misuriamo con l'oscilloscopio l'ampiezza del segnale in ingresso e del segnale in uscita, quindi ne facciamo la differenza. Ripetiamo queste misure per i quattro valori di resistenza, i valori ricavati sono riportati in tabella 2.2.

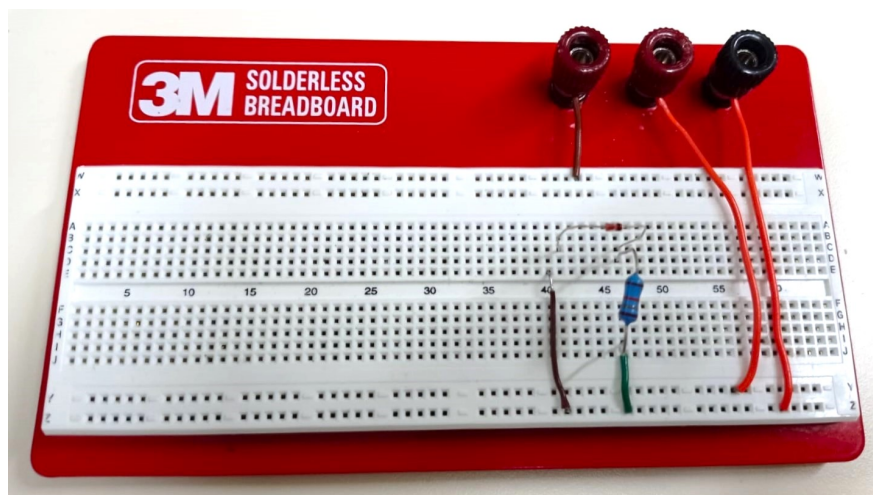


Figura 2.3: Fotografia del raddrizzatore passivo a semionda realizzato in laboratorio con $R = 18\text{ k}\Omega$.

	Valore nominale	Valore misurato
R_1	$18\text{ k}\Omega$	$17.977\text{ k}\Omega$
R_2	$33\text{ k}\Omega$	$37.630\text{ k}\Omega$
R_3	$56\text{ k}\Omega$	$54.742\text{ k}\Omega$
R_4	$82\text{ k}\Omega + 18\text{ k}\Omega = 100\text{ k}\Omega$	$80.717\text{ k}\Omega + 17.977\text{ k}\Omega = 98.694\text{ k}\Omega$

Tabella 2.1: Misure delle resistenze utilizzate nel raddrizzatore a semionda passivo.

	1 kHz	10 kHz	100 kHz	1 MHz	
18 kΩ	980 mV	980 mV	980 mV	980 mV	V_{in}
	520 mV	540 mV	540 mV	540 mV	V_{out}
	460 mV	440 mV	440 mV	440 mV	V_D
33 kΩ	980 mV	980 mV	980 mV	980 mV	V_{in}
	560 mV	580 mV	560 mV	540 mV	V_{out}
	420 mV	400 mV	420 mV	440 mV	V_D
56 kΩ	960 mV	980 mV	980 mV	980 mV	V_{in}
	580 mV	580 mV	580 mV	540 mV	V_{out}
	380 mV	400 mV	400 mV	440 mV	V_D
100 kΩ	960 mV	980 mV	980 mV	980 mV	V_{in}
	620 mV	620 mV	600 mV	560 mV	V_{out}
	340 mV	360 mV	380 mV	420 mV	V_D

Tabella 2.2: Misure delle tensioni al variare della frequenza e della tensione ai capi del diodo.

Dalla tabella precedente, vediamo che la caduta di tensione ai capi del diodo aumenta al diminuire della resistenza, perciò V_D aumenta all'aumentare della corrente che scorre nel diodo. In figura 2.4 è

riportato il grafico della tensione in ingresso ed in uscita al circuito quando si utilizza la resistenza da $18\text{ k}\Omega$ e quando si utilizza invece quella da $100\text{ k}\Omega$.

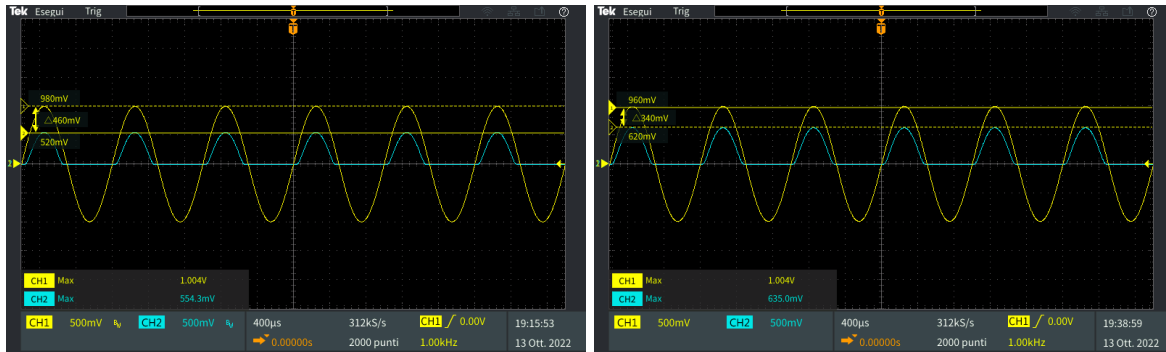


Figura 2.4: Risposta del circuito con $R = 18\text{ k}\Omega$ (sinistra) e con $R = 100\text{ k}\Omega$ (destra).

La tensione ai capi del diodo è anche proporzionale alla frequenza, infatti V_D aumenta all'aumentare della frequenza. Nella figura successiva (figura 2.5) è mostrata la risposta del circuito a due sinusoidi, una di frequenza 1 kHz e l'altra di frequenza 1 MHz , con resistenza di $18\text{ k}\Omega$.

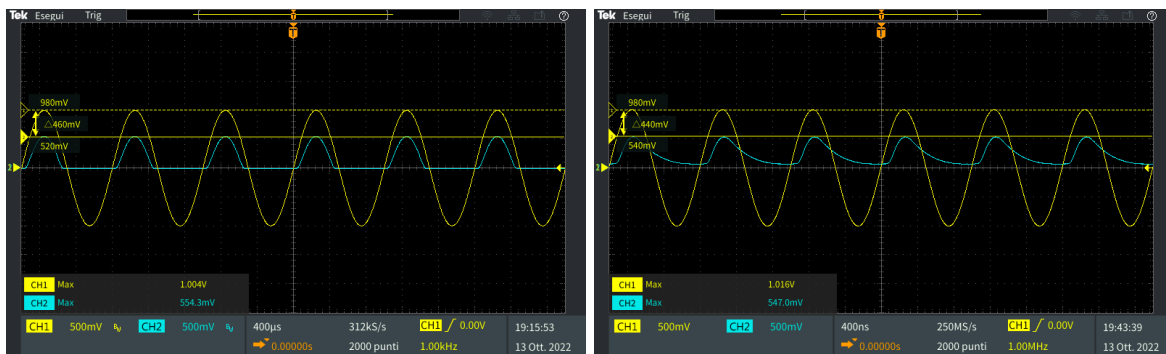


Figura 2.5: Risposta del circuito con $f = 1\text{ kHz}$ (sinistra) e con $f = 1\text{ MHz}$ (destra).

Dai grafici precedenti vediamo che il circuito raddrizza solo le semionde positive, mentre quelle negative vengono azzerate, proprio come ci aspettiamo dalla teoria.

Dalla figura 2.5 a destra possiamo vedere che ad alte frequenza il segnale viene distorto, questo è ancor più visibile per valori crescenti di R . La distorsione è dovuta al fatto che le velocità di accensione e spegnimento del diodo sono finite: quando il diodo passa alla fase di OFF, impiega un certo tempo per spegnersi e ad alte frequenze il tempo di spegnimento è confrontabile con il periodo della sinusoidale in ingresso, perciò se inizia un nuovo periodo senza che il diodo si sia completamente spento, il segnale viene sia ritardato che distorto, quindi l'uscita non è più una semionda. Il primo quarto di sinusoidale resta corretto perché il tempo di accensione del diodo è più piccolo del tempo di spegnimento e non influenza quindi le prestazioni del raddrizzatore.

Per spiegare questa perdita di prestazioni nel secondo tratto di semionda bisogna considerare che ad alta frequenza il diodo si comporta come una capacità, che va a scaricarsi sulla resistenza R .

L'andamento delle tensioni e delle correnti non seguirà più le formule del diodo, ma quelle di un circuito RC, perciò l'andamento della tensione nel tempo segue le leggi di un condensatore che si scarica su una resistenza.

Se la resistenza ha un valore elevato, non favorisce la scarica del condensatore, quindi la distorsione del segnale in uscita al raddrizzatore è maggiore. Nella figura successiva, la figura 2.6, è riportato il grafico della tensione in uscita al circuito quando la resistenza vale $100\text{ k}\Omega$ e la frequenza della sinusoide in ingresso è 1 MHz , vediamo che il comportamento del circuito non è più quello di un raddrizzatore.

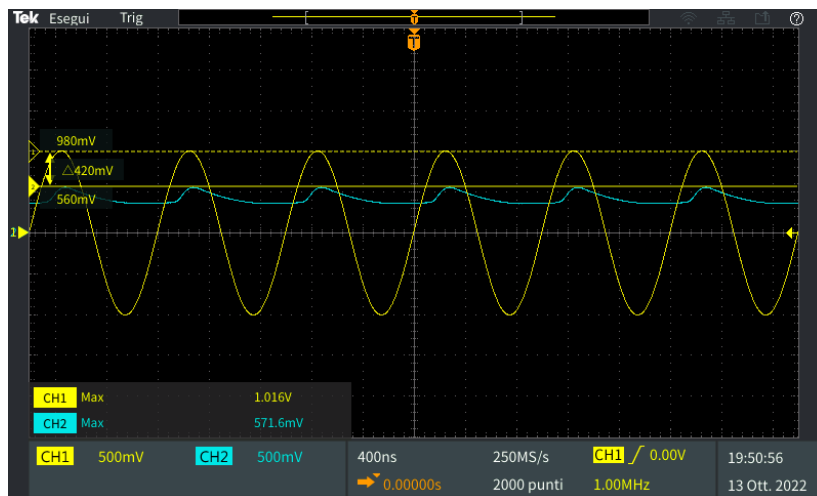


Figura 2.6: Comportamento distorto del circuito.

Per frequenze e resistenze intermedie le prestazioni non sono così degradate, la tensione in uscita è solo leggermente distorta nella parte decrescente della semionda. In figura 2.7 è riportata la risposta del circuito ad una sinusoide di frequenza 100 kHz con la resistenza da $33\text{ k}\Omega$.

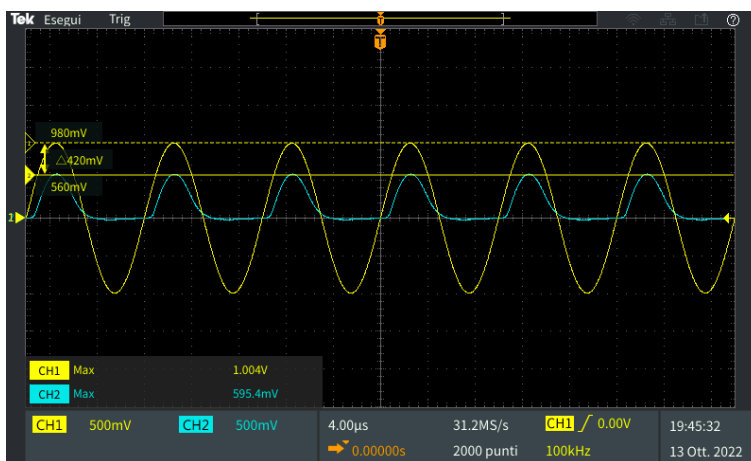


Figura 2.7: Risposta del circuito ad una sinusoide di frequenza 100 kHz e resistenza da $33\text{ k}\Omega$.

2.2 Circuito 2: raddrizzatore a semionda di precisione

2.2.1 Schema del circuito e Funzione di Trasferimento

Modifichiamo il circuito di prima introducendo un'amplificatore operazionale, il $\mu A741$. Il diodo si trova ora in reazione all'amplificatore operazionale, nella cosiddetta configurazione a superdiodo: con queste connessioni otteniamo un raddrizzatore di precisione perché eliminiamo la caduta di tensione della giunzione p-n del diodo. Lo svantaggio è che l'OPAMP è un dispositivo attivo, quindi dovremo alimentare il circuito.

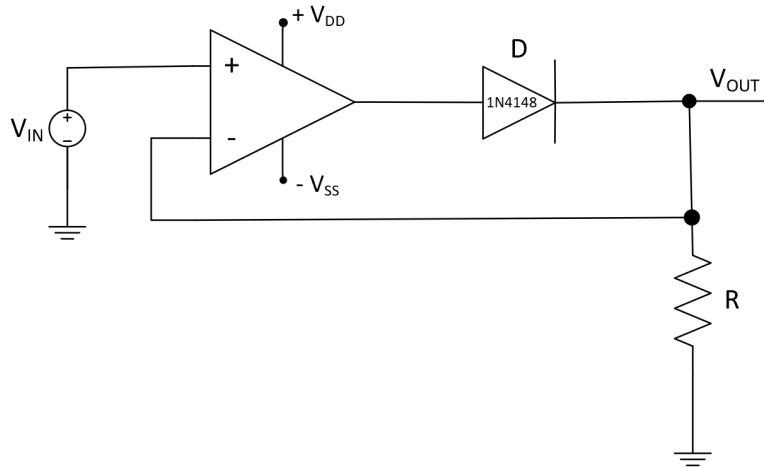


Figura 2.8: Schema del raddrizzatore a semionda di precisione.

La funzione di trasferimento è:

$$\begin{cases} V_{in} \leq 0 \text{ V} \rightarrow \text{D OFF} \Rightarrow V_{out} = 0 \text{ V} \\ V_{in} > 0 \text{ V} \rightarrow \text{D ON} \Rightarrow V_{out} = V_{in} \end{cases} \quad (2.2)$$

2.2.2 Analisi e dati sperimentali

2.3 Circuito 3: raddrizzatore a doppia semionda

2.3.1 Schema del circuito e Funzione di Trasferimento

In questo circuito (come mostrato nella figura 2.9), a differenza dei precedenti due, sono presenti due diodi: il primo è collegato con l'anodo all'uscita dell'OPAMP e con il catodo al nodo V_{out} , mentre il secondo è posizionato nella retroazione del circuito, con l'anodo collegato al nodo V_{in} e il catodo a V_{out} .

La differenza principale di questo circuito rispetto ai precedenti è che non raddrizza solo le semionde negative o positive, ma entrambe, per questo il raddrizzatore è detto *a doppia semionda*.

Inoltre il raddrizzatore a doppia semionda presenta due retroazioni negative e in particolare quella costituita dalla sola resistenza R è sempre chiusa permettendo al circuito in esame di non operare in anello aperto.

In aggiunta l'amplificatore si trova in configurazione invertente e per la presenza di resistenze con valori equivalenti presenta un guadagno pari a -1 (di fatto è un buffer invertente, come si vede dalla figura ??).

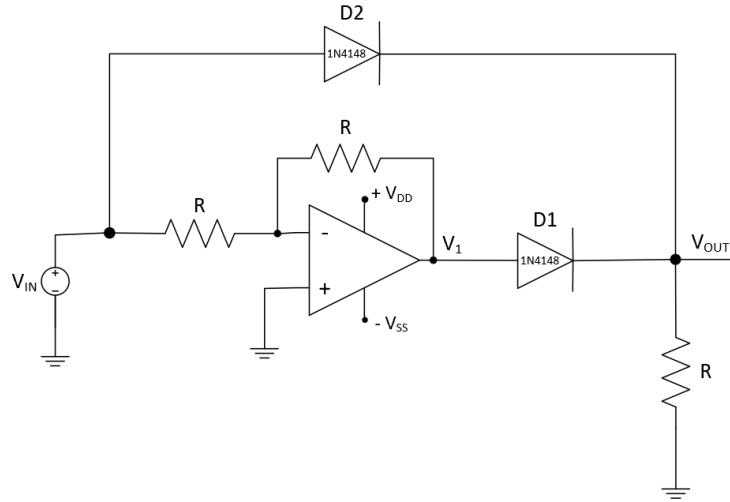


Figura 2.9: Schema del raddrizzatore a doppia semionda.

La funzione di trasferimento corrispondente a questo circuito è:

$$\begin{cases} V_{in} \leq -0.7 \text{ V} & \rightarrow D_1 \text{ ON}, D_2 \text{ OFF} \Rightarrow V_{out} = -V_{in} - 0.7 \text{ V} \\ -0.7 \text{ V} < V_{in} < 0.7 \text{ V} & \rightarrow D_1 \text{ OFF}, D_2 \text{ OFF} \Rightarrow V_{out} = 0 \text{ V} \\ V_{in} \geq 0.7 \text{ V} & \rightarrow D_1 \text{ OFF}, D_2 \text{ ON} \Rightarrow V_{out} = V_{in} - 0.7 \text{ V} \end{cases} \quad (2.3)$$

2.3.2 Analisi e dati sperimentali

Come primo passo per la costruzione del circuito, sono stati misurati i valori dei componenti che verranno utilizzati. In particolare abbiamo scelto tre resistenze da $12\text{ k}\Omega$. Le loro misure sono state riportate nella tabella 2.3.

	Valore nominale	Valore misurato
R_1	$12\text{ k}\Omega$	$11.802\text{ k}\Omega$
R_2	$12\text{ k}\Omega$	$11.947\text{ k}\Omega$
R_3	$12\text{ k}\Omega$	$11.885\text{ k}\Omega$

Tabella 2.3: Misure delle resistenze utilizzate per il circuito.

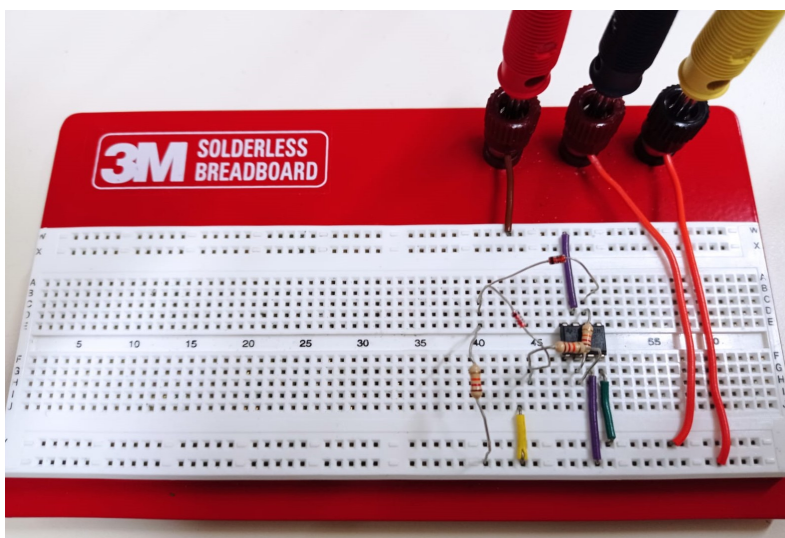


Figura 2.10: Fotografia del raddrizzatore a doppia semionda realizzato in laboratorio.

Una volta realizzato il circuito sulla breadboard, di cui si riporta la fotografia in figura 2.10, sono state effettuate delle misure (presenti nella tabella 2.4) dei valori di tensione nei vari nodi del circuito considerando i segnali in ingresso e in uscita a diverse frequenze (quelle considerate sono state: 1 kHz , 10 kHz , 100 kHz e 400 kHz). La forma d'onda utilizzata è sempre una sinusoide.

Frequenza	$V_{PP,in}$ [V]	$V_{PP,out}$ [V]	ΔV [V]
1 kHz	0.980	0.520	0.460
10 kHz	0.960	0.520	0.440
100 kHz	0.980	0.520	0.460
400 kHz	0.528	0.288	0.240

Tabella 2.4: Grandezze misurate ad ogni frequenza.

Per quanto riguarda la frequenza di 1 kHz, come si può notare dalla figura 2.11, i segnali presentano un andamento quasi ideale. A questa frequenza si può anche notare la presenza di un offset tra la tensione in ingresso e quella in uscita, che risulta pari a 0.460 V.

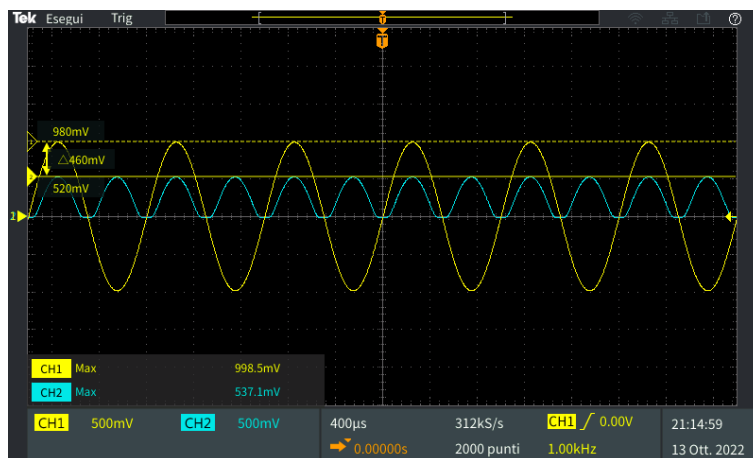


Figura 2.11: Segnali di V_1 e di V_{out} con frequenza di 1 kHz.

Invece se ad esempio si considera la frequenza di 100 kHz, come si può notare dalla figura 2.12, si vede che i segnali presentano una curva più estesa nella fase di spegnimento del diodo rispetto a quella della fase di accensione. Questo andamento risulta ancora più accentuato nella figura 2.13 in cui la frequenza considerata è di 400 kHz. Questa distorsione è causata dallo spegnimento dei diodi, perché il tempo di spegnimento è più lungo del periodo del circuito e questo causa un ritardo nella forma d'onda. A questa frequenza vediamo anche che scompaiono le semionde negative, perché non vengono più raddrizzate, sempre per effetto del ritardo.

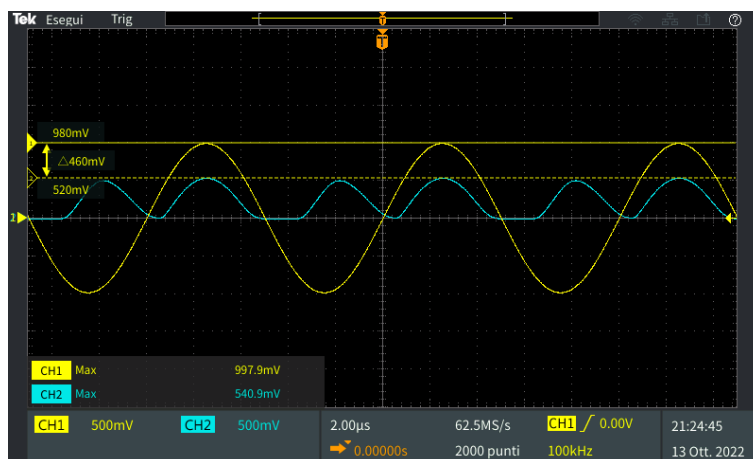


Figura 2.12: Segnali di V_1 e di V_{out} con frequenza di 100 kHz.

Per frequenze maggiori, non ha senso studiare il circuito perché sappiamo che la banda di funzionamento del nostro OPAMP è limitata a circa 100 kHz e anche la velocità di risposta dei diodi è stata superata.



Figura 2.13: Segnali di V_1 e di V_{out} con frequenza di 400 kHz.

Come si può notare dai grafici di questo circuito, il raddrizzatore a doppia semionda risolve il problema causato dallo swing della tensione V_1 del secondo raddrizzatore analizzato. In questo modo la tensione in uscita all'OPAMP evita di raggiungere i valori delle alimentazioni dell'amplificatore stesso e di determinare proprio degli swing in tensione, che hanno l'effetto di rendere il circuito più lento.

Permane però la caduta di tensione data dalla giunzione p-n dei diodi, perciò il segnale in uscita è leggermente attenuato. Questo può essere critico se il segnale da raddrizzare ha una piccola ampiezza.