



Università degli Studi di Bergamo

SCUOLA DI INGEGNERIA
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Laboratorio di Elettronica

Relazione esperienza di laboratorio 1

Prof.
Luigi Gaioni

Candidati
Giulia Allievi
Matricola 1058231

Martina Fanton
Matricola 1059640

Filtro passa-basso attivo

1.1 Introduzione

Il primo circuito che abbiamo realizzato è un filtro passa-basso attivo. Per costruire questo circuito abbiamo bisogno di un amplificatore operazionale, nel nostro caso abbiamo scelto il $\mu A741$, che è un amplificatore operazionale *general purpose*. Per funzionare correttamente, dobbiamo fornirgli sia un'alimentazione positiva che un'alimentazione negativa perché è un componente ad alimentazione duale. Nell'immagine sottostante, la figura 1.1, si possono vedere i numeri e la funzione di ogni terminale di questo componente. Per capire quali sono i terminali, sul package troviamo un pallino in corrispondenza del pin numero 1.

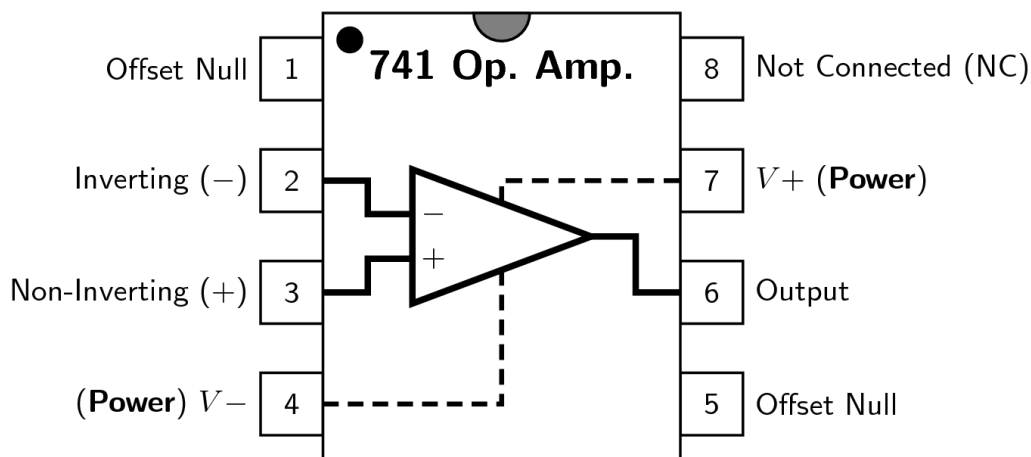


Figura 1.1: Package e funzione dei pin del $\mu A741$.

1.2 Schema del circuito e analisi teorica

Per analizzare questo circuito facciamo riferimento alla figura 1.2. La resistenza R_1 e il condensatore C_1 sono in parallelo, pertanto si può calcolare l'impedenza equivalente:

$$Z_{eq} = C_1 \parallel R_1 = \frac{\frac{1}{s \cdot C_1} \cdot R_1}{\frac{1}{s \cdot C_1} + R_1} = \frac{\frac{R_1}{s \cdot C_1}}{\frac{1 + s \cdot R_1 C_1}{s \cdot C_1}} = \frac{R_1}{1 + s \cdot R_1 C_1}$$

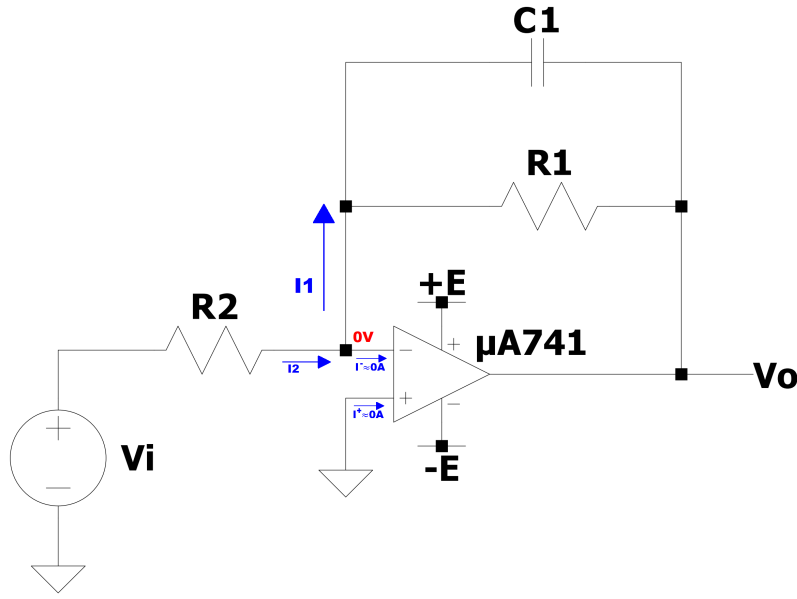


Figura 1.2: Schema per analizzare l'amplificatore invertente.

Per ricavare la funzione di trasferimento del circuito è sufficiente fare un bilancio di correnti all'ingresso invertente. Con I_1 si intende la corrente che scorre nell'impedenza equivalente Z_{eq} .

$$I_2 = I_1 + I^-$$

La corrente in ingresso all'OPAMP è molto piccola, idealmente $I^+ = I^- \rightarrow 0A$. Perciò l'equazione precedente diventa:

$$I_2 = I_1$$

Utilizzando la legge di Ohm generalizzata, le correnti si possono esprimere come:

$$\frac{V^-(s) - V_i(s)}{R_2} = (V_o(s) - V^-(s)) \cdot \frac{1 + s \cdot R_1 C_1}{R_1}$$

Se un circuito è retroazionato negativamente, $V^+ = V^-$ per il principio del cortocircuito virtuale. Dato che V^+ è a massa, la sua tensione è di 0V, di conseguenza anche V^- si troverà a questa tensione.

L'equazione precedente diventa:

$$\frac{-V_i(s)}{R_2} = V_o(s) \cdot \frac{1 + s \cdot R_1 C_1}{R_1}$$

Tramite quest'equazione è facile ricavare la funzione di trasferimento del circuito, che risulta:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot R_1 C_1}$$

La funzione di trasferimento ottenuta è quella di un filtro passa-basso, perché al denominatore troviamo il termine $1 + s \cdot R_1 C_1$. Vediamo che c'è però anche un fattore di guadagno pari al rapporto fra R_1 e R_2 . Compare anche un segno meno, pertanto l'ingresso e l'uscita saranno sfasate di $\pm 180^\circ$.

Se passiamo al regime sinusoidale, sostituiamo s con $j\omega$. La funzione di trasferimento diventa:

$$\frac{V_o(\omega)}{V_i(\omega)} = -\frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{1}{1 + j\omega \cdot R_1 C_1}$$

La frequenza di taglio del filtro è pari a $f_T = \frac{1}{2\pi \cdot R_1 C_1}$. A questa frequenza il guadagno si riduce di

3 dB e lo sfasamento è di $\mp 45^\circ$.

Se lavoriamo a frequenze minori della frequenza di taglio del filtro, il termine passa-basso è trascurabile, perciò la funzione di trasferimento si semplifica:

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_1}{R_2}$$

Vediamo che il guadagno dipende dal rapporto fra le due resistenze: se $R_1 < R_2$ il circuito attenua il segnale in ingresso, quindi otteniamo un attenuatore (invertente); se $R_1 > R_2$ il segnale viene amplificato, perciò il circuito si comporta come un amplificatore (invertente); infine, se $R_1 = R_2$ il circuito ha guadagno unitario, di conseguenza si comporta come un buffer.

1.3 Dimensionamento, misure e osservazioni

Per alimentare l'amplificatore operazionale abbiamo utilizzato un'alimentazione duale, con tensione positiva di 10 V e alimentazione negativa di -10 V. L'obiettivo è realizzare un filtro con frequenza di taglio dell'ordine di 10 kHz e guadagno 10.

Per il dimensionamento scegliamo $R_1 = 18 \text{ k}\Omega$ e calcoliamo R_2 dalla formula del guadagno:

$$G = \frac{R_1}{R_2} \rightarrow R_2 = \frac{R_1}{G} = \frac{18 \text{ k}\Omega}{10} = 1.8 \text{ k}\Omega$$

Dalla frequenza di taglio desiderata calcoliamo il valore che deve avere la capacità C_1 :

$$f_T = \frac{1}{2\pi \cdot R_1 C_1} \rightarrow C_1 = \frac{1}{2\pi \cdot R_1 \cdot f_T} = \frac{1}{2\pi \cdot 18 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ kHz}} \simeq 0.88 \text{ nF}$$

Scegliamo di approssimare C_1 a 1 nF, perciò la frequenza di taglio del nostro filtro sarà:

$$f_T = \frac{1}{2\pi \cdot R_1 C_1} = \frac{1}{2\pi \cdot 18 \text{ k}\Omega \cdot 1 \text{ nF}} \simeq 8.84 \text{ kHz}$$

In figura 1.3 è riportato lo schema del circuito con i valori dei componenti scelti.

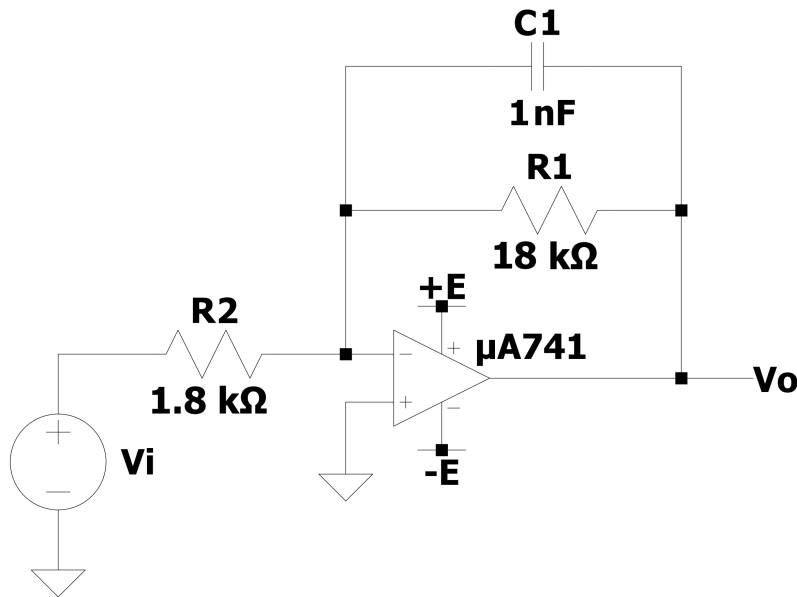


Figura 1.3: Schema del filtro passa-basso attivo.

Con il multimetro andiamo a misurare il valore delle resistenze che monteremo sulla breadboard. Le misure sono riportate in tabella 1.1.

	Valore nominale	Valore misurato
R_1	18 k Ω	17.977 Ω
R_2	1.8 k Ω	1.815 k Ω

Tabella 1.1: Misure delle resistenze utilizzate per il circuito.

Per realizzare il filtro posizioniamo il $\mu A741$ sulla breadboard e colleghiamo i terminali in questo modo:

- il terminale numero 8 è *Not Connected*, perciò non viene collegato a nulla;
- i terminali 7 e 4 sono collegati rispettivamente all'alimentazione positiva e all'alimentazione negativa;
- i terminali 1 e 5 servono per compensare l'offset, li lasciamo floating;
- il terminale 3, ovvero l'ingresso non-invertente, lo connettiamo a massa;
- il terminale 2 è l'ingresso invertente. A questo terminale colleghiamo un terminale della resistenza R_1 e un terminale della capacità C_1 , inoltre applichiamo il segnale tramite la resistenza R_2 ;
- il terminale 6 serve per prelevare l'output. Questo terminale è collegato al terminale di R_1 e al terminale di C_1 non connessi con il pin 6.

In figura 1.4 è mostrata una fotografia del circuito realizzato in cui si possono vedere le connessioni descritte in precedenza.

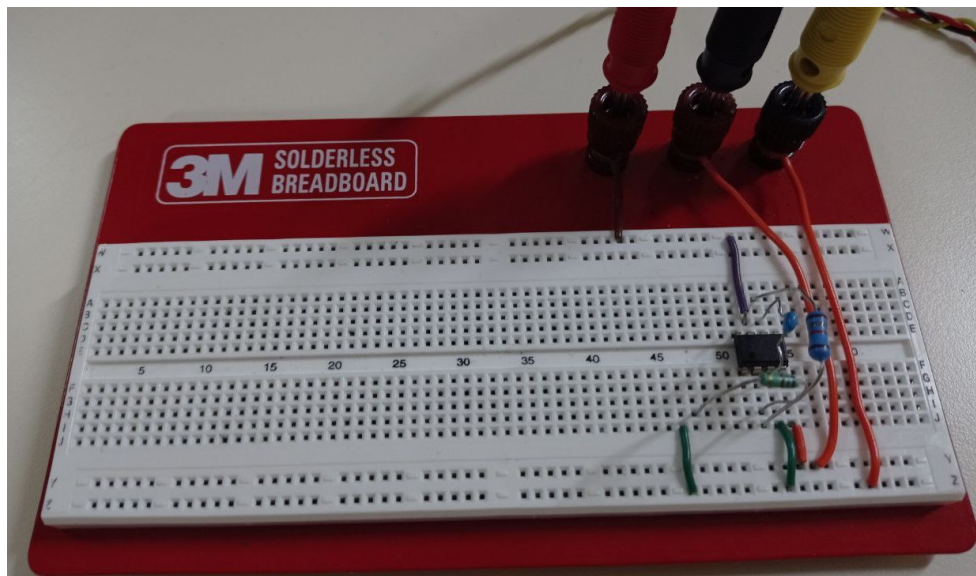


Figura 1.4: Fotografia del filtro passa-basso attivo realizzato in laboratorio.

Alimentiamo il circuito e applichiamo un segnale collegando con un cavo BNC il generatore di forme d'onda al circuito. Per osservare la risposta del filtro utilizziamo l'oscilloscopio collegando le due sonde come mostrato in figura 1.5. I coccodrilli delle due sonde li colleghiamo a massa, la punta della prima sonda (CH1, traccia gialla) la colleghiamo al capo della resistenza R_2 connesso al generatore di forme d'onda, mentre la punta dell'altra sonda (CH2, traccia azzurra) la connettiamo al terminale di R_1 connesso al pin 6 del $\mu A741$.

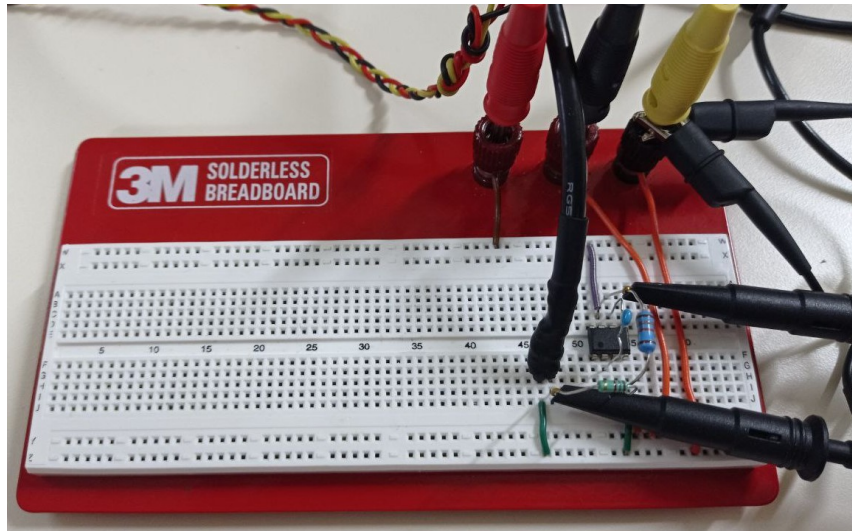


Figura 1.5: Fotografia del filtro passa-basso attivo con le connessioni del segnale e dell'oscilloscopio.

Nella figura 1.6 è mostrato il grafico prodotto dall'oscilloscopio in cui è rappresentata la risposta del circuito quando in ingresso applichiamo una sinusoide di frequenza 100 Hz e tensione picco-picco $V_{PP} = 500$ mV.

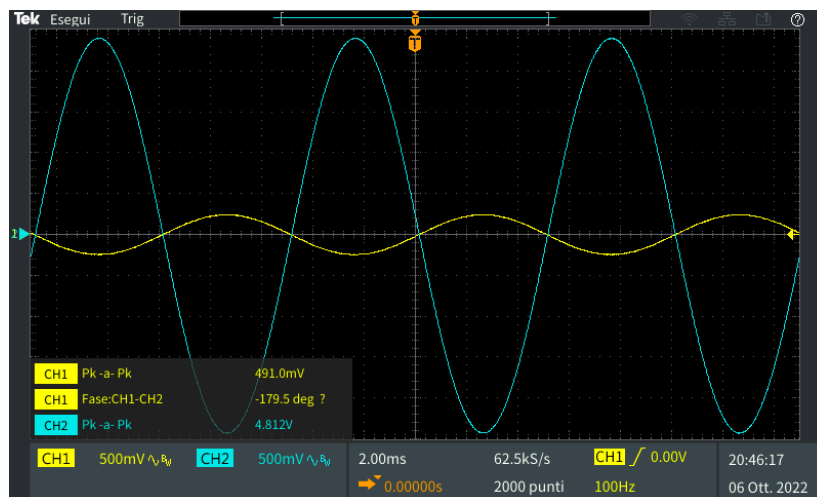


Figura 1.6: Grafico prodotto dall'oscilloscopio con frequenza 100 Hz.

Come si può notare dal grafico, la forma d'onda in ingresso presenta uno sfasamento rispetto alla forma d'onda in uscita pari a circa 180° e questo fatto è prevedibile poichè il circuito analizzato è in configurazione invertente. Infatti, quando il segnale in ingresso è positivo l'uscita è negativa, viceversa, quando l'ingresso è negativo l'uscita è positiva.

Se calcoliamo il guadagno (in modulo) del circuito otteniamo: $G = \frac{V_{PP,in}}{V_{PP,out}} = \frac{4.812 \text{ V}}{0.491 \text{ V}} = 9.80$, quindi il guadagno del filtro è molto prossimo al valore che ci aspettiamo dalla teoria (è solo il 2% in meno). Anche la frequenza di taglio ottenuta è confrontabile con la frequenza di taglio teorica, dato che superiore a questa di solo 0.1%.

In seguito è stata svolta un'analisi sulla funzione sinusoidale scelta apportando delle variazioni alla frequenza e facendola variare in un intervallo compreso tra 100 Hz e 10 MHz. I valori delle tensioni e della fase misurati con l'oscilloscopio ci serviranno per ricavare i diagrammi di Bode di modulo e fase del filtro, così da confrontarli con i diagrammi teorici per poter valutare le prestazioni del filtro. Le misure effettuate durante questa analisi sono state riportate nella tabella 1.2.

Frequenza	$V_{PP,in}$ [V]	$V_{PP,out}$ [V]	Guadagno	Sfasamento [°]
100 Hz	0.491	4.812	9.80	-179.5
500 Hz	0.488	4.799	9.83	-176.8
1 kHz	0.485	4.779	9.85	-173.4
5 kHz	0.481	4.188	8.71	-149.7
8.8 kHz	0.484	3.388	7.00	-133.9
10 kHz	0.485	3.163	6.52	-129.7
50 kHz	0.483	0.833	1.72	-96.3
100 kHz	0.484	0.427	0.88	-87.7
500 kHz	0.487	0.943	1.94	-58.6
1 MHz	0.488	0.542	1.11	-41.9
5 MHz	0.477	0.621	1.30	-35.9
10 MHz	0.430	0.106	0.25	-9.8

Tabella 1.2: Grandezze misurate ad ogni frequenza.

Successivamente queste misure sono state utilizzate come campioni per poter realizzare in Matlab i diagrammi di Bode sperimentali del modulo e della fase. I grafici sono mostrati nelle figure successive, nella figura 1.7 è rappresentato il diagramma del modulo mentre nella figura 1.8 quello della fase.

Come ci aspettavamo, il guadagno in bassa frequenza è pari a 20 dB, che corrisponde ad un valore di guadagno di 10 in scala lineare. Anche lo sfasamento in bassa frequenza è molto preciso ed è pari a circa -180° . Spostandoci verso la frequenza di taglio, il modulo rimane circa costante e diminuisce di 3 dB in corrispondenza della frequenza di taglio, esattamente come ci aspettiamo (in scala lineare, 17 dB corrispondono ad un valore di 7.08, valore molto prossimo al guadagno ricavato, che è 7.00). Oltre questa frequenza, il modulo inizia a diminuire. Per quanto riguarda invece la fase, spostandoci verso la frequenza di taglio il suo valore aumenta, fino a raggiungere il valore -133° in corrispondenza

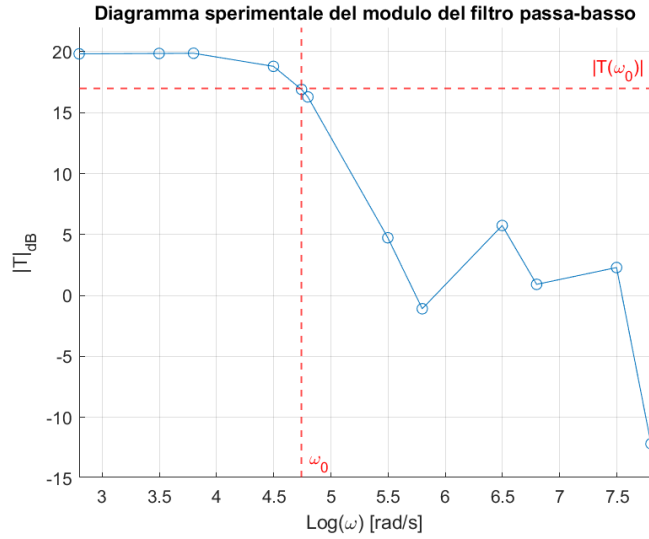


Figura 1.7: Diagramma di Bode del modulo ottenuto sperimentalmente.

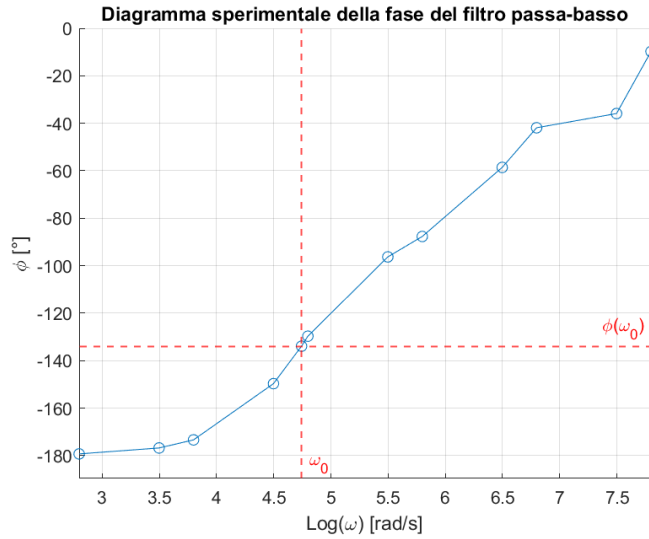


Figura 1.8: Diagramma di Bode della fase ottenuto sperimentalmente.

della frequenza di taglio. Questo valore è molto vicino allo sfasamento di -135° che ci aspettiamo dall'analisi teorica. Proseguendo verso valori maggiori, la fase continua ad aumentare.

Per analizzare le prestazioni del filtro, confrontiamo i diagrammi sperimentali con quelli teorici, mostrati in figura 1.9. Possiamo notare che sia il diagramma sperimentale del modulo che quello della fase approssimano molto bene i diagrammi teorici solo fino ad una frequenza di 100 kHz. Oltre questa frequenza, il grafico sperimentale del modulo oscilla tra valori di 5 dB e 0 dB per poi calare drasticamente alla frequenza di 10 MHz. Il comportamento teorico prevede invece che il modulo diminuisca linearmente con una pendenza di -20 dB/decade. Oltre questa frequenza anche il diagramma speri-

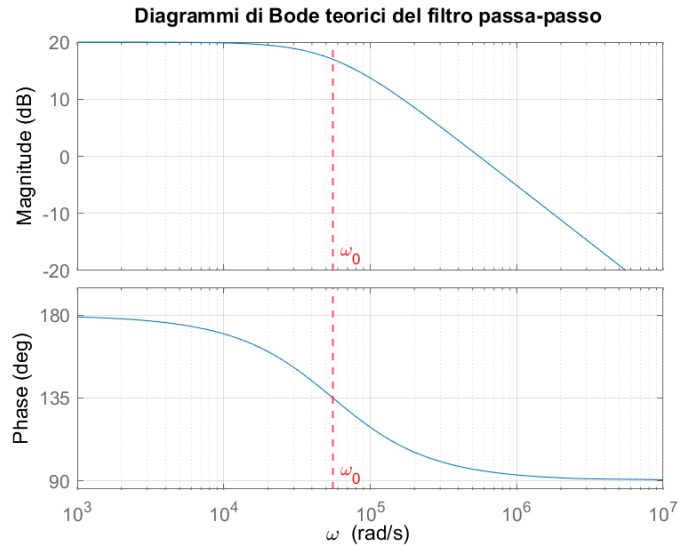


Figura 1.9: Diagrammi di Bode teorici.

mentale della fase non segue più il comportamento teorico: invece che assestarsi asintoticamente al valore di 90° (-90° nel nostro diagramma), la fase aumenta pressoché linearmente. Questo risultato apparentemente anomalo può essere spiegato se consideriamo il comportamento in alta frequenza dell'amplificatore operazionale che utilizziamo per realizzare il filtro: dato che l'OPAMP è componente reale e non ideale, ha delle limitazioni in frequenza ed il suo comportamento è di tipo passa-basso, motivo per cui dopo una certa frequenza il nostro circuito non è più in grado di funzionare ed amplificare correttamente. In figura 1.10 vediamo che quando applichiamo una sinusoide con tensione picco-picco di 500 mV e frequenza 10 MHz l'uscita non è più in controfase rispetto all'ingresso ed è inoltre fortemente attenuata.

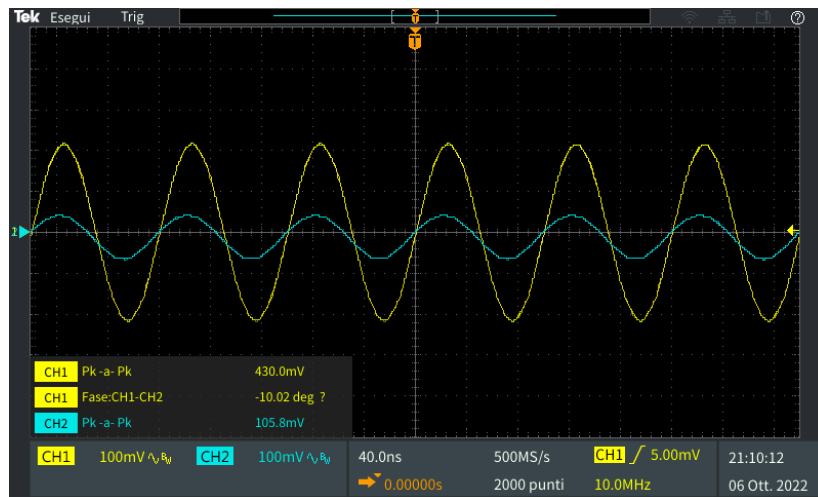


Figura 1.10: Risposta del circuito ad una sinusoide ad alta frequenza.

Se guardiamo il datasheet, vediamo che l'amplificatore operazionale $\mu A741$ ha prodotto banda-guadagno di 1 MHz, questo valore corrisponde alla banda passante dell'OPAMP in configurazione ad anello aperto. Nel grafico seguente, la figura 1.11 è riportato il grafico del guadagno in anello aperto del nostro componente. Noi però non lo utilizziamo in anello aperto, bensì in configurazione invertente con un guadagno di 20 dB, quindi la banda passante dell'amplificatore si riduce, il suo valore si determina andando a vedere a quale frequenza il grafico del guadagno in anello aperto attraversa la linea a 20 dB. La banda passante è di 100 kHz, questo è perfettamente in accordo con il comportamento del circuito che osserviamo, perché fino a questa frequenza i diagrammi di Bode sperimentali di modulo e fase sono sovrapponibili ai diagrammi teorici, oltre questa frequenza invece subentrano le non-idealità dell'amplificatore operazionale e di conseguenza il comportamento reale differisce da quello teorico ideale.

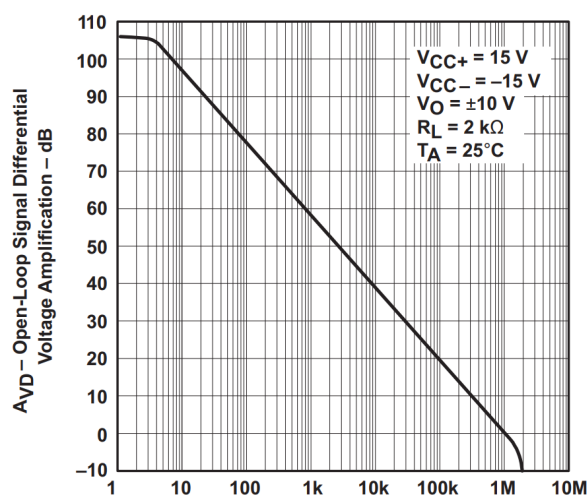


Figura 1.11: Grafico del guadagno in anello aperto dell' $\mu A741$.

La limitazione in frequenza non è l'unica non idealità dell'amplificatore operazionale che possiamo osservare. Se consideriamo un OPAMP ideale, abbiamo che l'uscita non può assumere dei valori di tensione (in modulo) grandi a piacere, ma è limitata dalle alimentazioni. Quest'osservazione è ragionevole, perché se l'uscita assumesse un valore maggiore rispetto alle alimentazioni, significherebbe che il circuito eroga più energia di quanta ne consumi, fatto fisicamente non possibile. Se l'uscita dovesse essere maggiore dell'alimentazione, il segnale satura. Tuttavia, in un amplificatore operazionale reale, la saturazione subentra prima che si raggiungano le alimentazioni, in generale la tensione di saturazione positiva è diversa dalla tensione di saturazione dell'alimentazione negativa perché lo schema interno dell'OPAMP non è simmetrico.

Dalla figura 1.12 si può notare che la forma d'onda scelta, una sinusoide di frequenza 1 kHz e tensione picco-picco di 7 V presenta una saturazione. In particolare questo evento si verifica nella parte inferiore della forma d'onda quando la sua tensione picco-picco ha un valore inferiore a 1.7 V, mentre si verifica anche nella parte superiore della forma d'onda quando la sua tensione picco-picco ha un valore superiore a 2 V. Sempre da questo grafico, notiamo un'altra non idealità dell'amplificatore operazionale, che è la tensione di offset. Infatti, quando l'ingresso è pari a 0 V l'uscita non si trova ad

un valore di tensione nullo ma positivo, perché in un OPAMP reale l'offset di tensione, seppur piccolo, non è nullo.

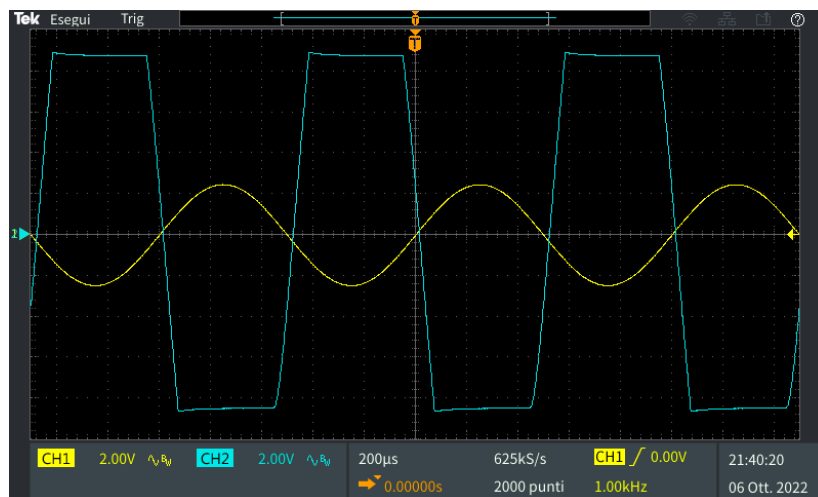


Figura 1.12: Saturazione.